

Языки описания схем

(mk.cs.msu.ru → Лекционные курсы → Языки описания схем)

Блок К2

Кое-что ещё:

Протокол UART (схемная реализация)


Лектор:

Подымов Владислав Васильевич

E-mail:

valdus@yandex.ru

Вступление

 

Передача одного сообщения x по протоколу **UART** (самый простой вариант):



$$\nu = \frac{1}{T} — \text{частота протокола}$$

В схемной реализации передачи сообщений по протоколу UART содержатся две независимые части:

- ▶ реализация **передатчика** (Σ_1)
- ▶ реализация **приёмника** (Σ_2)

Попробуем реализовать Σ_1 и Σ_2 как **синхронные схемы со сбросом**

UART: как реализовать передатчик

Рассмотрим простой вариант передатчика:

- ▶ Порты:
 - ▶ clk , rst — тактовый сигнал и асинхронный сброс
 - ▶ вход x ширины 8
 - ▶ вход $start$ ширины 1
 - ▶ выход tx ширины 1
 - ▶ **Transmit Data** $\xrightarrow{x?}$ **TxD** \rightarrow **Tx**
- ▶ Это устоявшееся обозначение провода передачи данных по UART
- ▶ После сброса в tx выдаётся тишина (1), пока не будет прочитано значение $start = 1$
- ▶ После чтения значения $start = 1$ передатчик
 - ▶ сохраняет и поразрядно выдаёт в tx сообщение x , игнорируя значения $start$, и после этого
 - ▶ сбрасывается

Попробуем придумать схему такого передатчика —
может быть, не самую лучшую, но какую-нибудь попроще

UART: как реализовать передатчик

Операционный автомат

Основное, что должен уметь делать операционный автомат передатчика:

- ▶ сохранять значение со входа x , и
- ▶ последовательно выдавать в tx биты сообщения: начинающий бит, затем биты сохранённого значения, и затем завершающий бит


Схема, умеющая сохранять значение и последовательно выдавать его разряды, уже встречалась в практической части курса под названием
“*сериализатор*”

UART: как реализовать передатчик

Операционный автомат


Используем в операционном автомате такой сериализатор S :

- ▶ Порты:
 - ▶ вход in ширины 10
(биты сообщения, включая начинающий (0-й) и завершающий (9-й))
 - ▶ входы $save$ и $next$ ширины 1
 - ▶ выходы out , msb ширины 1
- ▶ В сериализаторе хранятся значение v ширины 10 (сообщение) и значение i ширины 3 (номер передаваемого разряда)
- ▶ $out = v[i]$ (если $i > 9$, то $out = 1$)
- ▶ $msb = 1 \Leftrightarrow i = 9$
- ▶ Сброс \Rightarrow сохраняется значение $i = 10$
- ▶ $save = 1 \Rightarrow$ сохраняются значения $v = in$ и $i = 0$
- ▶ $save = 0$, $next = 1 \Rightarrow v$ не изменяется, i увеличивается на 1
- ▶ $save = next = 0 \Rightarrow v$ и i не изменяются

 

UART: как реализовать передатчик

Управляющий автомат:

 


Состояния слева направо:

(μ — частота передатчика)

1. Выдаём значение $tx = 1$, не изменяя состояние S
2. Готовимся к пересылке: при переходе к следующему такту сохраняется сообщение (1×0) , и в tx выдаётся 0-й разряд
 - ▶ Появился лишний такт между “ $start = 1$ ” и началом передачи — для простоты оставим всё как есть
3. Выдаём бит сообщения приблизительно $(T - \frac{1}{\mu})$ единиц времени
4. Последний такт выдачи бита сообщения (оставшийся период $\frac{1}{\mu}$):
 - ▶ Если выдавался последний бит значения сериализатора, то завершаем передачу
 - ▶ Иначе начинаем выдачу следующего бита

UART: как реализовать передатчик

Итог:

 

Эту схему можно легко адаптировать и к другим вариантам протокола:

- ▶ *Частота протокола:* учтена в числе $\frac{\mu}{\nu}$
- ▶ *Ширина пересылаемого значения:* выбрать подходящую ширину S
- ▶ *Порядок пересылки разрядов:*
подходящим образом соединить шину x с портом in
- ▶ *Механизмы обеспечения корректности:*
расширить S требуемыми разрядами
и соединить их с требуемыми значениями
(1, сумма разрядов x , отрицание суммы разрядов x)

UART: как реализовать приёмник

Схема передатчика оказалась простой: всё, что она должна уметь —

- ▶ начинать передачу согласно заданному сигналу
- ▶ сохранять значение на входе в начале передачи
- ▶ поразрядно выдавать сообщение
с заданным числом тактов на разряд

Приём сообщения устроен более сложно:

- ▶ частоты и фазы тактовых сигналов передатчика и приёмника независимы и
никак не могут быть синхронизированы внутри приёмника
- ▶ сообщение должно корректно приниматься с учётом всех
погрешностей и независимо от сочетания частот и фаз


UART: как реализовать приёмник

Рассмотрим простой вариант приёмника:

- ▶ Порты:
 - ▶ clk , rst — тактовый сигнал и асинхронный сброс
 - ▶ выход x ширины 8
 - ▶ выход $busy$ ширины 1
 - ▶ вход rx ширины 1
 - ▶ Receive Data $\xrightarrow{x?}$ RxD \rightarrow Rx
- ▶ Это устоявшееся обозначение провода приёма данных по UART
- ▶ $busy = 1 \Leftrightarrow$ сообщение принимается
- ▶ После приёма сообщения и до начала следующей передачи в x выводится принятое число


Попробуем придумать схему такого приёмника —
может быть, не самую лучшую, но какую-нибудь попроще

UART: как реализовать приёмник

 


Приёмник, как и любая синхронная схема, может читать значения со входов и изменять состояние **только** в моменты выбранных фронтов тактового сигнала

 Как следствие, в приёмнике должно выполняться подходящее **семплирование** (дискретизация) входа rx : замена непрерывного сигнала на дискретную последовательность цифровых значений этого сигнала в выбранные моменты времени



UART: как реализовать приёмник

Начало приёма сообщения

 

Пусть μ — частота приёмника, и $\tau = \frac{1}{\mu}$

Если приёмник считывал со входа тишину (1), и затем по очередному фронту тактового сигнала в момент t считал значение 0, то он может быть уверен в том, что

- ▶ передача сообщения началась, и
- ▶ момент начала передачи сообщения лежит в интервале $[t - \tau, t]$


Назовём фронт, по которому считано такое значение 0, **нолевым**, и начнём с него отсчёт фронтов

Основная задача приёмника после нолевого фронта — “аккуратно” принять все биты данных

UART: как реализовать приёмник

Приём очередного бита

 Рассмотрим идеальную пересылку одного бита сообщения (b):




Предположим, что известно точное время t начала пересылки сообщения

Тогда можно точно вычислить идеальное время начала (ℓ) и конца (r) пересылки бита b , отталкиваясь от t и частоты протокола

В реальности длительность пересылки каждого бита колеблется в пределах некоторой **погрешности**, и погрешность может накапливаться с каждым следующим битом

UART: как реализовать приёмник

Приём очередного бита

 

Из-за погрешностей в интервале пересылки каждого бита появляются “серые зоны”: интервалы $[\ell, \ell + \Delta]$ и $[r - \Delta, r]$, где Δ — наибольшая возможная накопленная погрешность пересылки бита

Попытка считать значение текущего бита из серой зоны может привести к тому, что из-за накопленной погрешности фактически считается значение предыдущего или следующего бита



Семплирование сообщения приёмником должно быть устроено так, чтобы значение каждого бита читалось в *идеальном* интервале, но **вне** серой зоны

UART: как реализовать приёмник

Приём очередного бита

Положим для ясности, что частота приёмника в три раза выше частоты протокола

  Тогда в каждом *идеальном* интервале пересылки каждого бита содержится **ровно три** фронта с такими граничными случаями их расположения (в зависимости от точного времени начала передачи сообщения):





Если ширина серой зоны с каждой стороны меньше трети интервала пересылки b , то

- ▶ средний фронт обязательно находится вне серой зоны
- ▶ средний фронт для бита $x[i]$ имеет номер $3 \cdot i + 4$

UART: как реализовать приёмник

Приём очередного бита

  

Немного обобщим: если частота приёмника μ в N раз больше частоты протокола ν , то фронт с номером $N \cdot (i + 1) + \lfloor \frac{N}{2} \rfloor$ —

- ▶ либо самый близкий к середине интервала передачи $x[i]$, если N нечётно,
- ▶ либо один из двух фронтов, самых близких к середине этого интервала, если N чётно


Окончательно обобщим: если μ не делится нацело на ν , то формула для номера среднего фронта бита $x[i]$ устроена сложнее, но если частота μ достаточно высокая, то можно считать, что она *приблизительно* в $\lfloor \frac{\mu}{\nu} \rfloor$ раз больше частоты ν , и отнести *реальное* расхождение в погрешность

Итог: бит $x[i]$ можно семплировать по фронту с номером

$$\lfloor \frac{\mu}{\nu} \rfloor \cdot (i + 1) + \lfloor \frac{\mu}{2 \cdot \nu} \rfloor$$

UART: как реализовать приёмник

Операционный автомат

 

R — синхронный *сдвиговый регистр* ширины 8 с включением:

- ▶ на выход выдаётся сохранённое значение
- ▶ $en_r = 0 \Rightarrow$ сохранённое значение не изменяется
- ▶ $en_r = 1 \Rightarrow$ сохранённое значение сдвигается на один разряд в сторону младшего бита, и в старший бит записывается текущее значение d


C — синхронный *счётчик* ширины 3, отсчитывающий число принятых разрядов данных:

- ▶ на выход выдаётся сохранённое значение
- ▶ $sr = 1 \Rightarrow$ сохраняется значение 0
- ▶ $sr = 0, en_c = 1 \Rightarrow$ сохранённое значение увеличивается на 1

$= 7$ — комбинационная схема, выход которой равен 1 \Leftrightarrow вход равен 7

UART: как реализовать приёмник

Управляющий автомат

 


Состояния слева направо:

1. Тишина, приёма нет
2. Начался приём, ждём до среднего фронта начинаящего бита
3. Ждём такта перед средним фронтом следующего бита: перед этим тактом выполняем переход
4. Следующий фронт — средний:
 - ▶ сдвигаем состояние R , увеличиваем счётчик C
 - ▶ переходим к приёму следующего бита (либо данных, либо завершающего)
5. Ждём до середины завершающего бита, чтобы избежать “ложного” начала приёма

UART: как реализовать приёмник

Итог

 

Эту схему можно легко адаптировать и к другим вариантам протокола:

- ▶ **Частота протокола:** учтена в числе $\frac{\mu}{\nu}$
- ▶ **Ширина пересылаемого значения:**
поправить ширину R и C и число в подсхеме “= M ”
- ▶ **Порядок пересылки разрядов:**
подходящим образом соединить выход R с портом x
- ▶ **Механизмы обеспечения корректности:**
добавить подсхему суммирования принятых битов,
увеличить длительность правого состояния управляющего автомата