

Языки описания схем

(mk.cs.msu.ru → Лекционные курсы → Языки описания схем)

Блок 8

Verilog:

базовый синтаксис

лектор:

Подымов Владислав Васильевич

e-mail:

valdus@yandex.ru

Осень 2017

(V) Немного о семантике


Verilog (и его расширения/модификации) — это самый популярный на данный момент язык описания цифровых интегральных схем

Изначально этот язык создавался для **симуляции**:

- ▶ реальная схема разрабатывалась при помощи других средств
- ▶ на языке Verilog описывалась модель, поведение которой приблизительно соответствовало схеме
- ▶ эта модель компилировалась и запускалась (как обычная программа), и в результате работы выдавала информацию о преобразовании логических значений во времени и другой отладочный вывод

Язык оказался настолько удобным, что стал повсеместно применяться и для **синтеза** реальных схем

(V) Немного о семантике

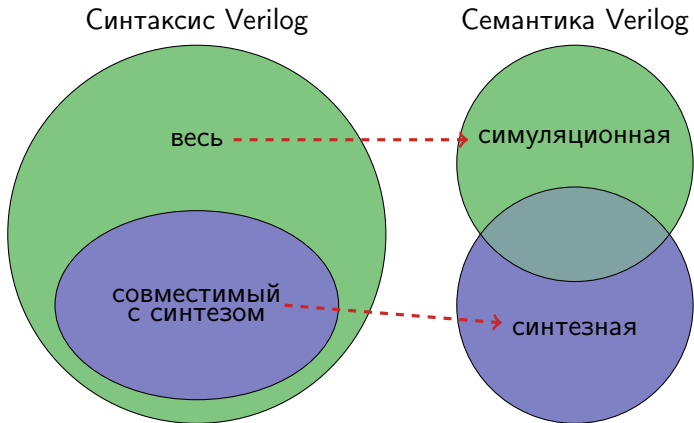

В этом блоке слайдов обсуждается базовая часть синтаксиса языка, а также семантика на содержательном уровне

(V) Аналогии с C/C++

Синтаксис языка Verilog местами очень похож на синтаксис языка C/C++

Следует иметь в виду, что это сходство поверхностно

Некоторые детали семантики одинаковых конструкций этих языков совпадают, но на этом сходство заканчивается:

- ▶ программа, написанная на C/C++, транслируется в машинный код, последовательно выполняемый процессором
- ▶ схема, спроектированная на Verilog, транслируется в
 - ▶ программу, моделирующую изменение сигналов во времени, если используется семантика симуляции
 - ▶ последовательную схему и затем реальную цифровую схему, если используется семантика синтеза

Аналогии с конструкциями языка C/C++ будут проводиться
в особом цвете

(V) Логические значения

В переменных Verilog используются 4 логических значения:

- ▶ 0 — это логический ноль
- ▶ 1 — это логическая единица
- ▶ x — это неизвестное логическое значение
 - ▶ в реальной схеме x означает “0 или 1, а что именно, неизвестно/неважно”
- ▶ z — это состояние высокого импеданса
 - ▶ в симуляционной семантике значение z очень похоже на x
 - ▶ в реальной схеме z означает, что мы не можем управлять потенциалом в обозначенной точке
 - ▶ например, z на контакте может означать “если соединить контакт с Vcc или GND, то получившаяся цепь будет разомкнута”

Чтобы не путать значения x, z с другими именами, будем выделять их цветом: x, z

(V) Основные типы данных

Типы данных языка делятся на две категории:

- ▶ **типы соединений**, или **типы проводов** (*net data types*)
 - ▶ из этих типов сейчас важен один: **wire**
- ▶ **типы переменных** (*variable data types*)
 - ▶ из этих типов сейчас важен один: **reg**

Синтаксис объявления проводов и переменных
аналогичен синтаксису объявления переменных в C:

`wire a, b, c;` — объявление проводов с именами a, b, c
`reg x, y, z;` — объявление переменных с именами x, y, z

Так как слово “переменная” зарезервировано для объектов особых типов, будем называть провода, переменные и другие именованные объекты **точками** (в схеме)

(V) Основные типы данных

С точки зрения симуляционной семантики, типы `wire` и `reg` различаются только тем, в каких конструкциях разрешено использовать точки этих типов:

- ▶ `reg` — в обозначении точек, “имеющих память”, то есть способных сохранять значение и непрерывно выдавать последнее сохранённое значение
- ▶ `wire` — в обозначении точек, “не имеющих памяти”, то есть непрерывно выдающих результат применения булевой функции к аргументам — значениям в других точках

(V) Основные типы данных

С точки зрения синтетической семантики,

- ▶ `wire` — это провод, соединяющий элементы схемы — логические вентили и ячейки памяти
- ▶ `reg` может быть как элементом с памятью (регистром, триггером, защёлкой, ...), так и соединяющим проводом, в зависимости от функционала спроектированной схемы

Хотя “`reg`” и расшифровывается как “`register`”, следует иметь в виду, что регистры в последовательных схемах и переменные типа `reg` — это не одно и то же

(V) Основные типы данных

Можно объявлять не только одиночные провода и переменные, но и **шины** (в терминологии стандарта языка — **векторы**):

```
type [msb:lsb] x;
```

- ▶ type — это тип (например, wire или reg)
- ▶ x — это имя объявляемой шины
- ▶ msb и lsb — целые числа,¹ индекс старшего и младшего битов

Например,

- ▶ wire [5:0] x; — объявление шины x ширины 6, полностью соответствующее определению блока 5
- ▶ reg [6:9] y; — объявление шины ширины 4, содержащей переменные от y[9] (младший бит) до y[6] (старший бит)
- ▶ reg [-1:1] z; — допустимое объявление шины ширины 3 (числа могут быть любыми целыми)

¹ Более точно, это константные выражения — *то, к чему можно дописать constexpr в C++*

(V) Основные типы данных

```
wire [5:0] x; reg [-1:1] z;
```

Совокупность значений шины трактуется по умолчанию как беззнаковое целое число:

- ▶ если $(x[5] \ x[4] \ x[3] \ x[2] \ x[1] \ x[0]) = (10111)$, то в шине x хранится число 23
- ▶ если $(z[-1] \ z[0] \ z[1]) = (110)$, то в шине z хранится число 6

Язык Verilog содержит немало арифметических операций над шинами, и во всех этих операциях подразумевается такая трактовка совокупностей логических значений

Исключение: некоторые ключевые слова позволяют изменять эту трактовку

Например, если дописать в начало объявления шины слово **signed**, то, *как и в C/C++*, число считается знаковым (в дополнительном коде, знак — старший бит)

(V) Модули

Модуль в Verilog — это

- ▶ то, что строго определялось как “модуль” в блоке 5
- ▶ *понятие, аналогичное “классу” и иногда “функции” и “функтору” в C/C++*

Модуль состоит из имени, портов и тела

Тело — это описание того, как функционирует модуль

Порт — это имя, обозначающее точку, значение которой доступно извне модуля (*аргументы функции*)

Сейчас достаточно рассмотреть два вида портов:

входы (**input**) и **выходы** (**output**)

(V) Модули

Есть два равносильных способа определения модуля, которые можно проиллюстрировать на следующем примере: модуль M с входом x1, входной шиной x2 ширины 3, выходом y1 и выходной шиной y2 ширины 2

Первый способ, с объявлением портов в аргументах модуля:

```
module M(input x1, input [2:0] x2,  
         output y1, output [1:0] y2);  
    // тело модуля  
endmodule
```

(V) Модули

Есть два равносильных способа определения модуля, которые можно проиллюстрировать на следующем примере: модуль M с входом x1, входной шиной x2 ширины 3, выходом y1 и выходной шиной y2 ширины 2

Второй способ, с объявлением портов вне аргументов модуля:

```
module M(x1, x2, y1, y2);  
    // тело модуля  
    input x1;  
    input [2:0] x2;  
    output y1;  
    output [1:0] y2;  
    // тело модуля  
endmodule
```

(V) Модули

По умолчанию все порты модуля имеют тип `wire`:

| | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------------|
| <code>input x</code> | \equiv | <code>input wire x</code> |
| <code>input [a:b] x</code> | \equiv | <code>input wire [a:b] x</code> |
| <code>output x</code> | \equiv | <code>output wire x</code> |
| <code>output [a:b] x</code> | \equiv | <code>output wire [a:b] x</code> |

Если требуется тип, отличный от `wire`, то этот тип можно указывать при определении порта:

| |
|--|
| <code>input/output type x</code> |
| <code>input/output type [a:b] x</code> |

Входные порты обязательно должны быть проводами


Тип выходных портов может быть любым

(V) Подходы к описанию модуля


При описании поведения модуля (в его теле) используется сочетание двух подходов:

1. **Структурный**: описываются экземпляры других модулей (*объекты других классов*) и соединения между ними
 - ▶ например, описание D-триггера в блоке 4 как особым образом соединённые между собой две D-защёлки и одно отрицание — это структурное описание
2. **Функциональный**: способ преобразования сигналов описывается при помощи специальных конструкций без явного описания структуры этих конструкций в терминах других модулей и последовательных схем

Структурный подход

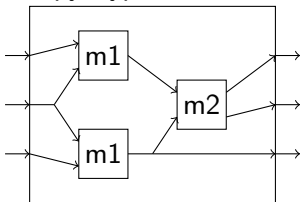

Функциональный подход

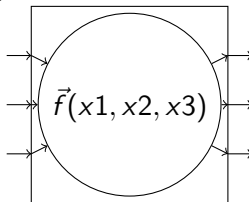

(V) Главный модуль

Так как при проектировании схемы с применением структурного подхода может описываться много модулей, среди них нужно явно выделить главный — ту самую схему, поведение которой описывается совокупностью модулей

В языке C/C++ главной функцией обязательно является функция с именем `main`. Язык Verilog в этом плане более гибкий:

- ▶ **главный модуль** (*top-level module*) — это модуль, экземпляры которого не используются в телах других модулей рассматриваемой совокупности
- ▶ главных модулей может быть несколько, если не требуется синтез одной конкретной схемы

Никаких особых требований к виду главного модуля не предъявляется: главный модуль — это такой же модуль, как и все остальные

(V) Непрерывное присваивание

`assign x = E`

- ▶ x — это провод или шина проводов
- ▶ E — это **комбинационное выражение**: выражение над именами точек, константами и комбинационными операциями

Смысл: в каждый момент времени выставлять в x значение выражения E

Это присваивание можно трактовать так:

- ▶ E — это описание комбинационной схемы с единственным выходом или шиной выходов, входы которой — точки, используемые в выражении
- ▶ выходом комбинационной схемы назначается точка x

Далее описано **всё**, что может встречаться в E

Комбинационные операции имеют вид и смысл, максимально приближенный к стандартным операторам в C/C++, поэтому далее явно выписываются только некоторые характерные особенности операций

(V) Примеры комбинационных операций

Логические операции:

$\&\&$ $||$ $!$

Аргументы и результат — логические значения

Если результат существенно зависит от входного значения x , то результат — x

Эти операции можно трактовать как логические вентили И, ИЛИ, НЕ

Побитовые логические операции:

$\&$ (бинарная) $|$ (бинарная) \sim (бинарная) \sim

Ширина аргументов выравнивается до большей нолями

Результат — логическое значение

Входное значение x в каждом бите учитывается так же, как и в обычных логических операциях

(V) Примеры комбинационных операций

Арифметические операции:

+ (унарная и бинарная) - (унарная и бинарная) * / %

Аргументы и результат — шины логических значений
(двоичные записи чисел)

Ширина аргументов выравнивается до большей, по умолчанию
(но не всегда) нолями

Ширина результата — достаточная для хранения результата в худшем случае

Если хотя бы один бит входных значений — x , то все биты результата — x

Эти операции можно трактовать как “классические” схемы:
сумматор, вычитатель, умножитель, ...

(V) Примеры комбинационных операций

Арифметические (и логические) отношения:

$==$ $!=$ $>$ $>=$ $<$ $<=$

Результат — логическое значение

Остальные свойства — как у арифметических операций

Операции редукции: (все унарные)

$\&$ $|$ \sim $\sim\&$ $\sim|$ $\sim\sim/\sim\sim$

Аргумент — шина

Результат — логическое значение, получаемое при применении логической операции ко всем битам шины

(V) Примеры комбинационных операций

Другие операции

- ▶ логические сдвиги \ll, \gg
- ▶ индексация $x[i]$: i -й бит шины x , $x[a:b]$ — шина, составленная из значений шины x от $x[a]$ (старшего) до $x[b]$ (младшего)
- ▶ конкатенация $\{x, y, z, \dots\}$: шина значений, получаемых (от старшего к младшему) выписыванием значений аргументов: аргументы — слева направо, значения — от старшего к младшему
- ▶ репликация $\{A\{x\}\}$: конкатенация A копий шины x
- ▶ тернарный оператор $a ? x : y$: если логическое значение a — правда, то результат — x , иначе — y

(V) Примеры комбинационных операций

Пример

```
module sum(input [3:0] x,  
           input [3:0] y,  
           output [4:0] z);  
    assign z = x + y;  
endmodule
```

Это модуль сумматора 4-битовых чисел, записанный на языке Verilog

(V) Константы

Основной способ записи констант выглядит так:

<ширина>'<система счисления><значение>

Системы счисления:

- ▶ **b**: двоичная
- ▶ **o**: восьмеричная
- ▶ **d**: десятичная
- ▶ **h**: шестнадцатеричная

Примеры:

- ▶ **5'h1d** — число 29, записанное в пяти битах
- ▶ **18'b0100** — число 4, записанное в 18 битах
- ▶ **5'b0x00** — шина ширины 5, хранящая **x** в среднем бите и 0 в остальных

(V) Константы

Особые правила

“’<система счисления><значение>”

равносильно

“32’<система счисления><значение>”

“<значение>”

равносильно

“32’<система счисления><значение>”

Если фактическая ширина значения больше ширины константы, то старшие биты отбрасываются до нужной ширины

Если фактическая ширина значения меньше ширины константы, то недостающие биты выбираются так:

- ▶ если старший бит значения — 0 или 1, то добавляются биты 0
- ▶ если старший бит значения — **x**, то добавляются биты **x**
- ▶ если старший бит значения — **z**, то добавляются биты **z**

(V) always-блок

`always (watchlist) statment`

Смысл: каждый раз, когда в системе происходит одно из событий, записанных в `watchlist`, выполнять действие `statement`

Событие `watchlist` — это список следующих конструкций через запятую: (x — имя точки)

- ▶ `x`: “значение в точке `x` изменилось”
- ▶ `posedge x`: “в точке `x` наступил передний фронт”
- ▶ `negedge x`: “в точке `x` наступил задний фронт”

Переход `x→0` расценивается как задний фронт, а переход `x→1` — как передний фронт

Составное действие — это последовательность действий, обрамлённая словами `begin`, `end`

(V) Блокирующее присваивание

$x = E;$


Это одно из действий, которые можно писать в `always`-блоке

- ▶ x — переменная
- ▶ E — комбинационное выражение

Смысл: изменить значение в точке x на E , и в следующих действиях `always`-блока использовать новое значение

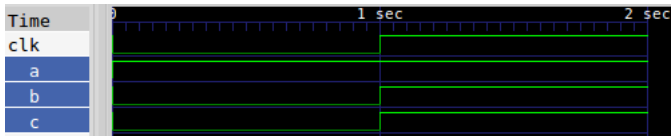Пример:

```
always @(posedge clk) begin
    b = a; c = b; a = c;
end
```



(V) Неблокирующее присваивание

$x \leq E;$


Это одно из действий, которые можно писать в always-блоке

- ▶ x — переменная
- ▶ E — комбинационное выражение

Смысл: вычислить значение E для текущих значений в точках, и после выполнения остальных одновременных действий изменить значение в точке x на E на вычисленное

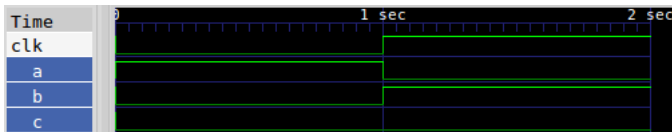Пример:

```
always @(posedge clk) begin
    b <= a; c <= b; a <= c;
end
```



(V) Ветвление

```
if (E) then statement  
else statement
```

Это одно из действий, которые можно писать в always-блоке

Значение выражения E должен быть однобитовым логическим

Смысл: если для текущих значений в точках верно E, то выполнить действие после then, а иначе — действие после else

Как и в C/C++, ветку “else” можно не писать

Значения **x** и **z**, как правило, трактуются как 0 (*неверно*)

(V) Выбор

```
case (E)
A: statement
B: statement
...
Z: statement
default: statement
endcase
```

Это одно из действий, которые можно писать в `always`-блоке

`A`, `B`, ..., `Z` — константы

Смысл: вычислить значение выражения `E` для текущих значений в точках и выполнить действие, записанное после соответствующей константы (если такой константы нет, то после `default`; если и `default` нет, то ничего не выполнять)

(V) Экземпляры модулей

Все описанные ранее конструкции — это элементы функционального подхода к описанию поведения модуля

Структурный подход — это использование экземпляров модулей в теле другого модуля

Это делается при помощи такой конструкции:

<имя модуля> <имя экземпляра>(<соединение портов>);

<имя модуля> — это имя модуля, экземпляр которого вставляется в описываемый модуль (*тип объявляемого объекта*)

<имя экземпляра> — это уникальное имя вставляемого экземпляра (*имя объявляемого объекта*)

<соединение портов> — это *аргументы конструктора объекта*: описание того, какие значения поступают на входы экземпляра и в какие точки пересылаются выходы экземпляра; это список через запятую следующих записей:

.<имя порта>(<комбинационное выражение>)


(V) Экземпляры модулей

Пример

```
module sum2(input [1:0] x, input [1:0] y, output [2:0] z);  
    assign z = x + y;  
endmodule
```

```
module csum2(input c, input [1:0] x, input [1:0] y,  
            output [2:0] z);  
    assign z = x + y + c;  
endmodule
```
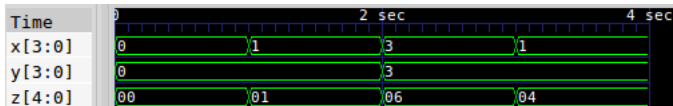
```
module sum4(input [3:0] x, input [3:0] y, output [4:0] z);  
    wire carry;  
    sum2 first(.x(x[1:0]), .y(y[1:0]), .z(carry, z[1:0]));  
    csum2 second(.x(x[3:2]), .y(y[3:2]),  
                .c(carry), .z(z[4:2]));  
endmodule
```



Конец блока 8