

Языки описания схем

(mk.cs.msu.ru → Лекционные курсы → Языки описания схем)


Блок 21

Как спроектировать
операционный автомат

Лектор:
Подымов Владислав Васильевич

E-mail:
valdus@yandex.ru

Напоминание (сквозной пример)

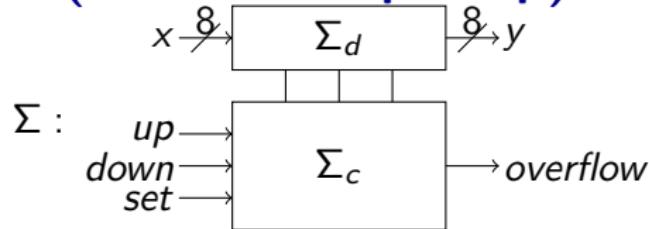

$$y(1) = 0$$


$$overflow(1) = 0$$

$$y(t+1) = \begin{cases} x(t), & \text{если } set(t) = 1; \\ y(t) + 1, & \text{если } set(t) = 0 \text{ и } up(t) = 1; \\ y(t) - 1, & \text{если } set(t) = up(t) = 0 \text{ и } down(t) = 1 \\ y(t) & \text{иначе} \end{cases}$$

$$overflow(t+1) = 1 \Leftrightarrow$$

при переходе от $y(t)$ к $y(t+1)$ происходит арифметическое переполнение

Забываем про управляемый автомат

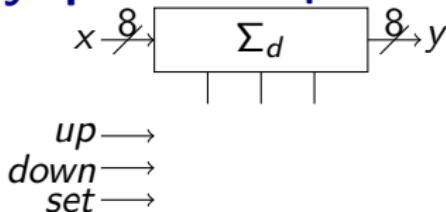

Забудем на время про


- ▶ подсхему Σ_c и
- ▶ **точную** зависимость значения $y(t + 1)$ от значений $up(t)$, $down(t)$, $set(t)$, $overflow(t)$, и

попробуем реализовать **операционный автомат** Σ_b , отталкиваясь **только** от спектра значений $y(t + 1)$

Для этого зададимся таким вопросом:

Что в целом должна уметь делать схема (с данными x и, быть может, не только с ними), чтобы всегда можно было предоставить требуемые данные y ?

Проектируем память

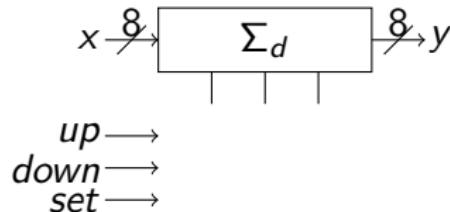

1. Определимся с основными ячейками памяти операционного автомата


Данные y неоднозначно определяются значениями на входах — значит, их потребуется извлекать из триггеров/регистров

Пойдём по простому пути:

y — состояние параллельного регистра R



Определяем вспомогательные подсхемы

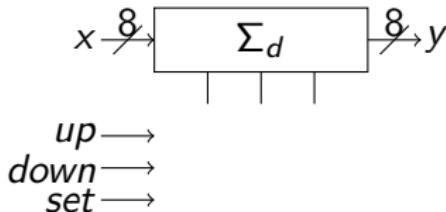

2. Для каждого способа преобразования данных
(независимо от остальных) подумаем, что потребуется добавить в схему

Первый способ: $y(1) = 0$


Значит, R — регистр со сбросом, и больше ничего не требуется

Второй способ: $y(t + 1) = y(t)$

Достаточно направить выход R на вход:




Определяем вспомогательные подсхемы

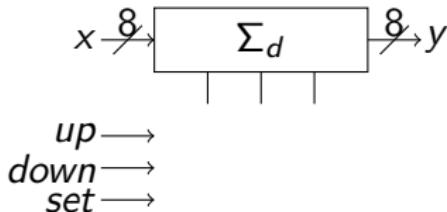


Третий способ: $y(t + 1) = y(t) + 1$

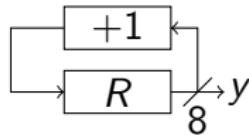Достаточно направить выход R на вход,
поставив посередине подходящую комбинационную схему:




Определяем вспомогательные подсхемы

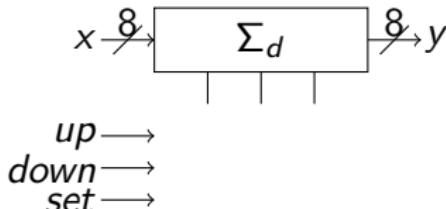


Четвёртый способ: $y(t+1) = y(t) - 1$

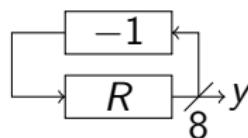Здесь всё то же самое, только комбинационная схема другая:




Пятый способ: $y(t+1) = x(t)$

Достаточно направить x на вход R :

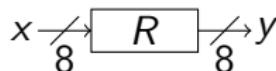

Совмещаем вспомогательные подсхемы

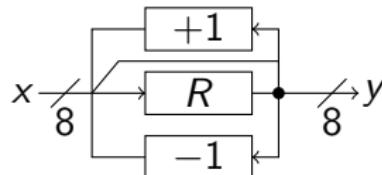
3. Совместим получившиеся схемы, “наложив” их друг на друга



Кажется, что-то пошло не так 😞

Возник **конфликт пересылки данных**: при разных обстоятельствах на вход R посылаются значения из разных точек схемы

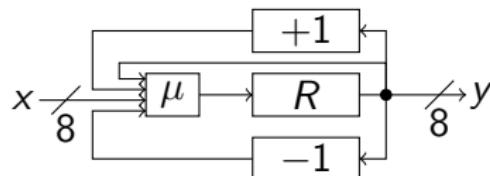Типовой способ разрешения такого конфликта: добавим **мультиплексор** (μ) в точку конфликта, и пусть **управляющий автомат** решает, какое значение должно быть на **управляющем входе** μ



Итог

Так обычно и разрабатывается операционный автомат:

1. Приблизительно расставляются регистры данных
2. Всё то, **что** операционный автомат должен уметь делать с данными, покрывается подсхемами
3. В места возникновения конфликтов пересылки данных вставляются мультиплексоры
(и в оба автомата добавляются соответствующие управляющие порты)

Промежуточный итог для сквозного примера:

