

# Языки описания схем

(mk.cs.msu.ru → Лекционные курсы → Языки описания схем)

## Блок 23

Как дополнить  
операционный автомат управляющим


Лектор:

**Подымов Владислав Васильевич**

E-mail:

**valdus@yandex.ru**

## Вступление (сквозной пример)

 

$$y(1) = 0$$


$$overflow(1) = 0$$

$$y(t+1) = \begin{cases} x(t), & \text{если } set(t) = 1; \\ y(t) + 1, & \text{если } set(t) = 0 \text{ и } up(t) = 1; \\ y(t) - 1, & \text{если } set(t) = up(t) = 0 \text{ и } down(t) = 1 \\ y(t) & \text{иначе} \end{cases}$$

$$overflow(t+1) = 1 \Leftrightarrow$$

при переходе от  $y(t)$  к  $y(t+1)$  происходит арифметическое переполнение

## Вступление (сквозной пример)

 

Попробуем, зная смысл всех управляющих сигналов и устройство операционного автомата, спроектировать *управляющий автомат*  $\Sigma_c$

Для этого зададимся несколькими вопросами:

**Как** выходные значения  $\Sigma_c$  должны зависеть от входных, чтобы на выходах схемы появлялись подходящие значения?

Зависят ли выходные значения  $\Sigma_c$  от **данных**, содержащихся в операционном автомате?

При ответе на второй вопрос может понадобиться дополнить операционный автомат подсхемами, собирающими сводную информацию о данных для пересылки в управляющий автомат


# Типичное устройство управляющего автомата

Если текущее значение на выходе  $\Sigma_c$  однозначно определяется текущими значениями на входах, то входы и выход достаточно соединить подходящей комбинационной схемой

Если предыдущее условие неверно, то (*нередко*)  $\Sigma_c$  проектируется как реализация подходящего *символьного автомата*  $\mathcal{A}$ :

- ▶ входные переменные  $\mathcal{A}$  = входы  $\Sigma_c$
- ▶ предикаты  $\mathcal{A}$  = выражения выбранного языка описания схем
- ▶ выходные буквы  $\mathcal{A}$  = наборы значений на выходах  $\Sigma_c$
- ▶ входные буквы  $\mathcal{A}$  читаются **при переходе от текущего такта к следующему** в  $\Sigma_c$
- ▶ в выходном символе состояния  $\mathcal{A}$  записаны
  - ▶ значения на выходах  $\Sigma$ , которые должны **немедленно** установиться при переходе в состояние
  - ▶ значения, посылаемые в  $\Sigma_d$  и определяющие то, как состояние  $\Sigma_d$  должно измениться **при переходе к следующему такту**

# Как спроектировать управляющий автомат

 

Правда ли, что значение  $s_\mu$  однозначно определяется значениями  $up$ ,  $down$  и  $set$  в тот же момент времени?


При переходе к следующему такту на выход  $\mu$  должен перенаправляться

- ▶ *нижний* вход, если  $set = 1$  (в тот же момент)
- ▶ *второй снизу* вход, если  $set = up = 0$  и  $down = 1$
- ▶ *второй сверху* вход, если  $set = 0$  и  $up = 1$
- ▶ *верхний* вход, если  $up = down = set = 0$

Значит, ответ на поставленный только что вопрос — да

(Обозначим соответствующую комбинационную схему записью  $\Sigma_\mu$ )

# Как спроектировать управляющий автомат

 


Правда ли, что значение *overflow* однозначно определяется значениями *up*, *down*, *set* в тот же момент времени?

Очевидно, что **нет**: текущее значение *overflow*

1. зависит и от значения  $y$
2. зависит от значений *up*, *down*, *set* и  $y$  **не в тот же момент**, а в момент перехода от предыдущего такта к текущему

# Как спроектировать управляющий автомат

 


**Проблема 1:** *overflow* зависит от **данных**  $y$

Если **строго** придерживаться принципа разделения данных и управления, то **запрещено** посылать **данные**  $y$  в  $\Sigma_o$ .

Вместо этого можно

- ▶ выяснить, от каких *свойств* значения  $y$  зависит *overflow*
- ▶ добавить в **операционный автомат** подсхемы, распознающие эти свойства
- ▶ объявить результаты распознавания **управляющими сигналами** и послать в  $\Sigma_o$

# Как спроектировать управляющий автомат

 

**Проблема 1:** *overflow* зависит от **данных**  $y$

Переполнение происходит в двух случаях:

1.  $y = (11111111)$ , и значение  $y$  должно увеличиться
2.  $y = (00000000)$ , и значение  $y$  должно уменьшиться


Добавим в операционный автомат подсхемы  $\Sigma_\uparrow$ ,  $\Sigma_\downarrow$ :

- ▶ обе принимают на вход  $y$  и выдают на выход булево значение ( $b_\uparrow$  и  $b_\downarrow$  соответственно)
- ▶  $b_\uparrow = 1 \Leftrightarrow y = (11111111)$
- ▶  $b_\downarrow = 1 \Leftrightarrow y = (00000000)$

Точки  $b_\uparrow$ ,  $b_\downarrow$  объявим управляющими и пошлём на вход  $\Sigma_o$



# Как спроектировать управляющий автомат

 


**Проблема 2:** *overflow* зависит от входов  $\Sigma_o$  некомбинационно

Попробуем придумать *символьный автомат*  $\mathcal{A}_o$ , описывающий зависимость *overflow* от входов  $\Sigma_o$

Если получится это сделать, то останется только “бездумно” реализовать  $\Sigma_o$  как схему, соответствующую  $\mathcal{A}_o$ , и схема  $\Sigma$  (наконец-таки!) будет полностью спроектирована


# Как спроектировать управляющий автомат

 


**Проблема 2:** *overflow* зависит от входов  $\Sigma_o$  некомбинационно

Ответ ( $\mathcal{A}_o$ ):

 $(\varphi: \neg set \ \& \ (up \ \& \ b_{\uparrow} \vee \neg up \ \& \ down \ \& \ b_{\downarrow}))$




# Как спроектировать управляющий автомат

 

**Итог:** получилась “грамотная” схема, которая

- ▶ на первый взгляд, выглядит страшно и непонятно
- ▶ если присмотреться, иллюстрирует **модульный подход** к программированию, адаптированный к схемной парадигме:
  - ▶ каждая деталь получившейся схемы решает маленькую “логически целостную” “независимую” подзадачу
  - ▶ замена каждой детали (если вдруг понадобится) требует малых трудозатрат и предсказуемо влияет на схему целиком

# Как спроектировать управляющий автомат

 

**Итог:** получилась “грамотная” схема, которая

- ▶ аккуратно разделена на три части:
  - ▶ подсхема, принимающая все важные решения (управляющий автомат)
  - ▶ подсхема, выполняющаяся согласно этим решениям (операционный автомат до добавления подсхем-распознавателей)
  - ▶ подсхема, анализирующая свойства данных, требуемые для принятия решений (подсхемы-распознаватели операционного автомата)