

Лекция 2

Программируемые логические интегральные схемы

Осень 2016



План лекции


- Модули и шины
- Структурное описание модулей
- Функциональное описание модулей
- Блокирующее и неблокирующее присваивание
- Параметризованные модули

Логические значения

- 0 — логический ноль
- 1 — логическая единица
- x — неопределённое значение
 - например, в неинициализированном регистре
- z — состояние высокого импеданса
 - оно нужно в основном для управления шиной, к которой подключено много независимых устройств
 - в ближайшее время это значение нам не понадобится

Логические значения

 - **Что мы строим:** схему, между узлами которой в реальном времени передаются логические значения




- 0 и 1 — это конкретные **уровни напряжения**
- x — это **абстракция**: уровень напряжения соответствующий неизвестному логическому значению

Verilog: модули и шины

- «Строительный блок» языка Verilog – **модуль**




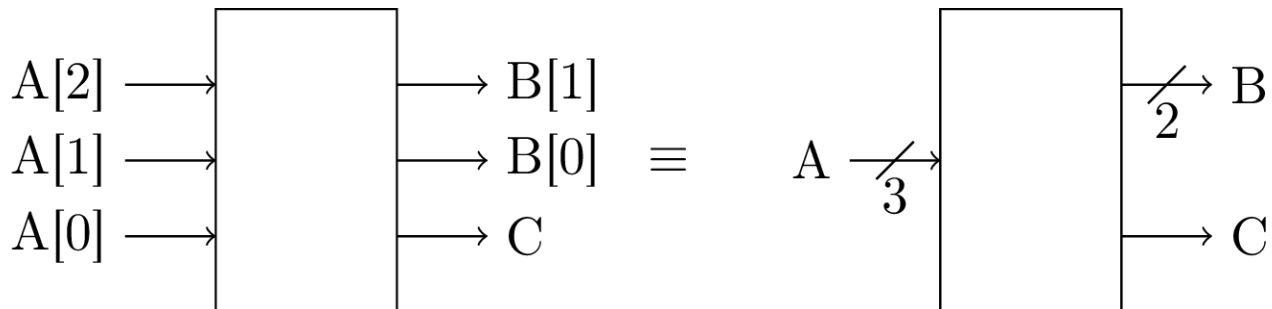- Входы и выходы могут быть проводами и регистрами (**wire** и **reg**), а также могут быть объявлены как **массивы** ($[7:0]$ bus, $\{a,b,c\}$)
- Массив проводов – это шина:



Verilog: определение модуля

 - Лучше всего описывать модуль в отдельном файле с расширением .v и названием, совпадающим с названием модуля




Файл mod.v:

(первый вариант)

```
module mod(a, b, c);  
  input wire a;  
  input wire [1:0] b;  
  output reg [2:0] c;  
  
  // description  
endmodule  
// EMPTY LINE!
```

Verilog: определение модуля

 - Лучше всего описывать модуль в отдельном файле с расширением .v и названием, совпадающим с названием модуля




Файл mod.v:

(второй вариант)

```
module mod(  
    input wire a,  
    input wire [1:0] b,  
    output reg [2:0] c  
);  
    // description  
endmodule  
// EMPTY LINE!
```


Verilog: правила соединения портов

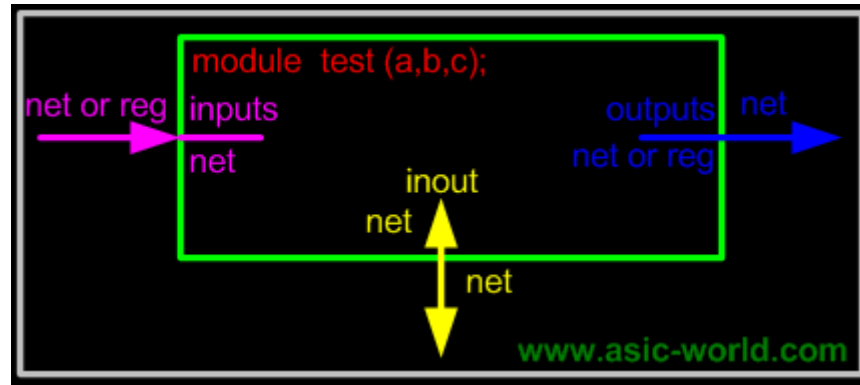


- Входы блока: внутри блока входы могут быть только проводами (wire), а вне блока могут быть как проводами, так и регистрами(reg)
- Выходы блока: внутри блока выходы могут быть как проводами, так и регистрами, а вне блока только проводами
- Смешанные порты: внутри и вне блока могут быть только проводами

Verilog: способы описания модуля

 - Обычно различают два подхода к описанию модуля:
 - **структурный**: явно описать экземпляры (instances) модулей и связи между ними
 - **функциональный**: без явного описания структуры задать поведение (реализуемые функции) модулей и связи между ними




Структурное описание

 

Функциональное описание

 
Verilog: структурное описание – экземпляры модулей



```
module m(input i1, i2, i3, output o1, o2, o3);  
  wire w;  
  m1 upleft(.i1(i1), .i2(i2), .o(w));  
  m1 downleft(.i1(i2), .i2(i3), .o(o3));  
  m2 right(.i1(w), .i2(o3), .o1(o1), .o2(o2));  
endmodule
```


Все встречающиеся в описании имена (в том числе провода: `wire`) должны быть определены перед первым использованием

 Verilog: структурное описание – примитивы




```
module m(...);  
    ...  
    not(o1,i1);  
    or(o2,i1,...,in);  
    and(o3,i1,...,in);  
    ...  
endmodule
```

Verilog: структурное описание – пример

 

```
module dff_from_nandm();  
  wire Q, Q_bar;  
  reg D, CLK;  
  
  nand U1 (X, D, CLK);  
  nand U2 (Y, X, CLK);  
  nand U3 (Q, Q_bar, X);  
  nand U4 (Q_bar, Q, Y);  
  
endmodule
```

 Verilog: структурное описание – непрерывное присваивание



```
module trivial(input i, output o);  
    assign o = i;  
endmodule
```

```
assign «провод» = «выражение»;
```

В любой момент времени (с некоторой задержкой при изменении значения) на проводе должно быть значение выражения

Verilog: выражения

Что можно использовать при написании выражений:

- логические операции
 - например, $a \& \& b$ — логическое И
- арифметические операции
 - например, $a + b$ — это сложение двух чисел одинаковой битности с переполнением
- побитовые операции
 - например, $a \& b$ — это побитовое И двух битовых массивов одинаковой длины
- отношения
 - например, $a < b$ возвращает логическую 1, если число, двоичная запись которого есть a , меньше такового для b , и логический 0 иначе

Verilog: выражения

Что можно использовать при написании выражений:

- Конкатенации
 - например, {a, b} — битовый массив, составленный из a и b
- редукции
 - например, &a — логическая 1, если все биты a — единицы, и логический 0 иначе
- условия
 - например, cond ? a : b работает как в C++; cond должно иметь логическое значение, а a и b должны иметь одинаковое число бит
- КОНСТАНТЫ
 - например, 0 — это логический ноль, а 5'b00110 — пятибитная двоичная запись числа 6

(полный список операций можно найти в интернете)

Verilog: функциональное описание – always-блок

- Он выглядит так:

```
always @(a or posedge b or negedge c)  
    // statement
```

- В аргументе перечисляются места (например, провода), при изменении сигнала в которых должно производиться какое-то действие
- В данном случае:
 - при изменении логического значения в a,
 - а также когда в b возникает передний фронт,
 - а также когда в c возникает задний фронт
- Действие перезаписывает значения сигналов модуля
- После выполнения действия получившиеся значения сохраняются в проводах до следующего выполнения блока

Verilog: функциональное описание – always-блок

- Он выглядит так:

```
always @(a or posedge b or negedge c)
  begin
    //sequence of statements
  end
```

- Действий можно задавать много, и тогда их обычным образом нужно соединить в составное действие

Verilog: функциональное описание – always-блок

- Он выглядит так:

```
always @(a, posedge b, negedge c)
  begin
    //sequence of statements
  end
```

- В какой-то момент разработчики стандарта Verilog поняли, что “or” писать неудобно, так что разрешили вместо него ставить запятую
- Какие же действия можно писать в always-блоке?

Verilog: функциональное описание – блокирующие присваивания

```
always @(a, b)
  begin
    b = c;
    a = b;
    c = a;
  end
```

- **Последовательно** делается следующее:
 - в `b` выставляется начальное значение из `c`
 - в `a` выставляется изменённое значение из `b`
 - в `c` выставляется изменённое значение из `a`
- Блокирующее присваивание моделирует последовательное выполнение команд: пока присваивание не выполнено, следующие команды не выполняются (но в конечном итоге строится схема, просто она имеет хитрую структуру с блоками памяти)

Verilog: функциональное описание – неблокирующие присваивания

```
always @(a, b)
  begin
    b <= c;
    a <= b;
    c <= a;
  end
```

- **Одновременно** делается следующее:
 - в b выставляется начальное значение из c
 - в a выставляется начальное значение из b
 - в c выставляется начальное значение из a
- Вообще говоря, одновременности не бывает, но в реальной схеме эти действия будут выполнены близко по времени, и блоки памяти будут организованы так, чтобы выставлялись именно начальные значения

Verilog: регистры(переменные)

- При выставлении сигналов в схеме могут понадобиться дополнительные (неявные) ячейки памяти
- Чтобы компилятор имел возможность распознать такие места и по необходимости синтезировать дополнительную память, в Verilog вводится понятие регистра или переменной (терминология менялась в стандарте)
- Всё, что появляется в присваиваниях (=, <=) слева, должно быть объявлено как переменная:

```
reg a, b, c;  
always @(a, b)  
begin  
    b = c; a = b; c = a;  
end
```

- Всё остальное может быть объявлено переменной

Verilog: регистры(переменные)

- Имя не может одновременно быть переменной и проводом
- В некоторых случаях (например, при встрече в левой части непрерывного присваивания) имя не может быть переменной
- Все входы и выходы являются проводами по умолчанию
- Все входы обязаны быть проводами
- Выходы можно определять как переменные: достаточно
 - дописать в начале модуля `reg` «имя выхода»; или
 - при определении выхода написать
`output reg` «имя выхода»
вместо
`output` «имя выхода»

Verilog: функциональное описание – условные переходы

```
if (cond) stmt;  
else stmt;
```

```
case (a)  
  3'b000: stmt;  
  3'b010: stmt;  
  3'b011: stmt;  
  default: stmt;  
endcase
```

- Условные инструкции тоже можно писать
- Как и инструкцию switch-case
- Они интерпретируются обычным образом (примерно как в C++)

Verilog: функциональное описание – примеры

```
module register3(  
    input load, reset, clock,  
    input [2:0] in,  
    output reg [2:0] out  
);  
  
    always @(posedge clock, negedge reset)  
        if(~reset) out <= 0;  
        else if(~load) out <= in;  
endmodule
```


Verilog: функциональное описание – примеры

```
module adder(  
    input  [7:0] a, b,  
    output [7:0] sum  
);  
  
    assign sum = a + b;  
endmodule
```

Verilog: параметры

```
module register3(  
    input load, reset, clock,  
    input [2:0] in,  
    output reg [2:0] out);  
  
    always @(posedge clock, negedge reset)  
        if(~reset) out <= 0;  
        else if(~load) out <= in;  
endmodule
```

Иногда бывает нужно написать несколько невероятно похожих, но всё же разных модулей

```
module register5(  
    input load, reset, clock,  
    input [4:0] in,  
    output reg [4:0] out);  
  
    always @(posedge clock, negedge reset)  
        if(~reset) out <= 0;  
        else if(~load) out <= in;  
endmodule
```

Verilog: параметры

- Чтобы описать сразу всё разнообразие модулей, отличающихся только какими-то константными значениями (например, регистры — размером шины), достаточно описать один модуль с соответствующими **параметрами**:

```
module register
  #(parameter Width = 5)
  ( input load, reset, clock,
    input [Width-1:0] in,
    output reg [Width-1:0] out
  );
  always @(posedge clock, negedge reset)
    if(~reset) out <= 0;
    else if(~load) out <= in;
endmodule
```

Verilog: параметры

- Чтобы описать сразу всё разнообразие модулей, отличающихся только какими-то константными значениями (например, регистры — размером шины), достаточно описать один модуль с соответствующими **параметрами**:

Или так:

```
module register(load, reset, clock, in , out);
    parameter Width = 5;
    input load, reset, clock;
    input [Width-1:0] in;
    output reg [Width-1:0] out;

    always @(posedge clock, negedge reset)
        if(~reset) out <= 0;
        else if(~load) out <= in;
endmodule
```

Verilog: параметры


```
parameter Width = 5;
```

- Параметр можно писать вместо числа почти везде в модуле (нельзя — в константах на месте размера)
- Значение параметра по умолчанию указывается при его определении (здесь — 5)
- Экземпляр параметризованного модуля может быть вызван двумя способами:
 - с явным указанием параметров (указание параметров — такое же, как и входов-выходов)


```
register r #(.Width(3)) («arguments»)
```
 - без указания параметров — тогда подставляется значение по умолчанию

```
register r («arguments»)
```

Verilog: реальные примеры

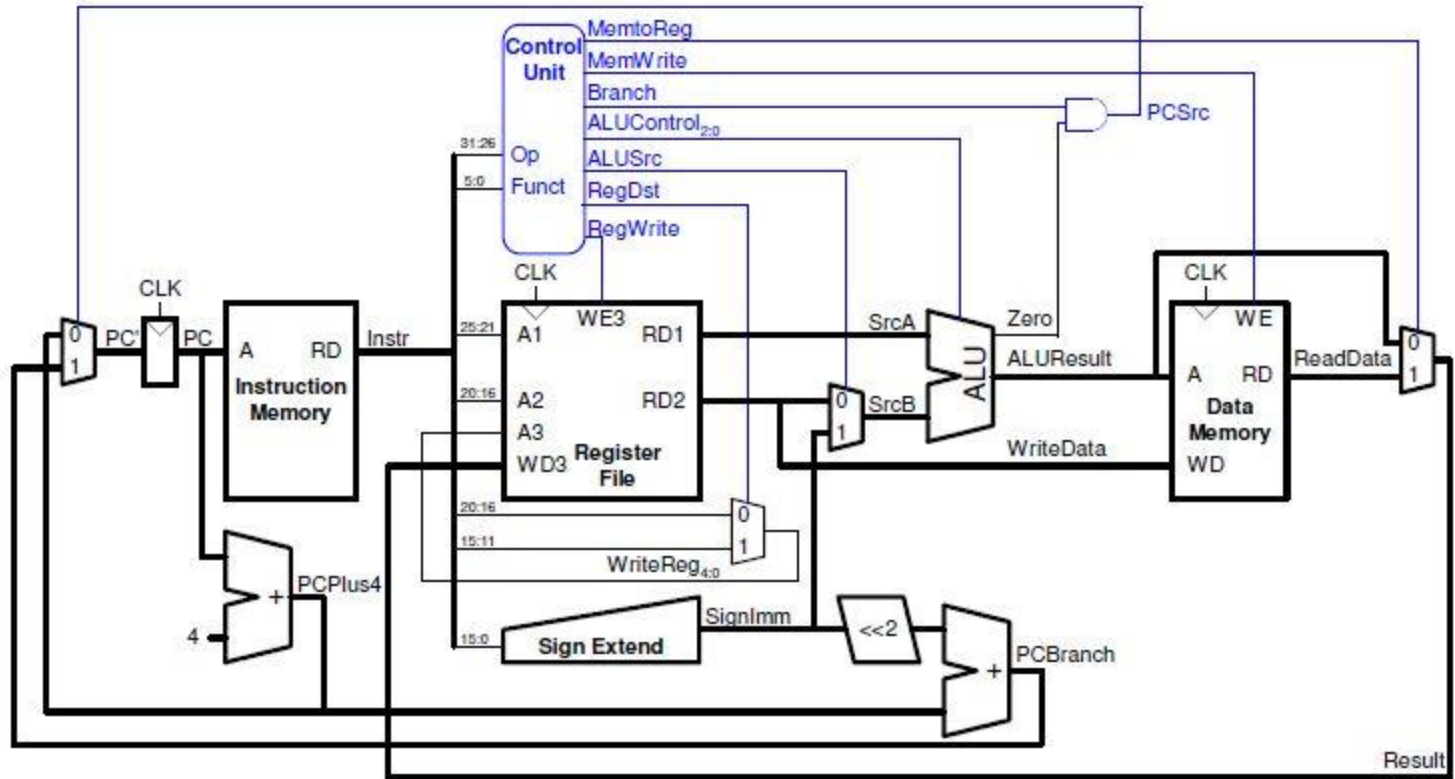

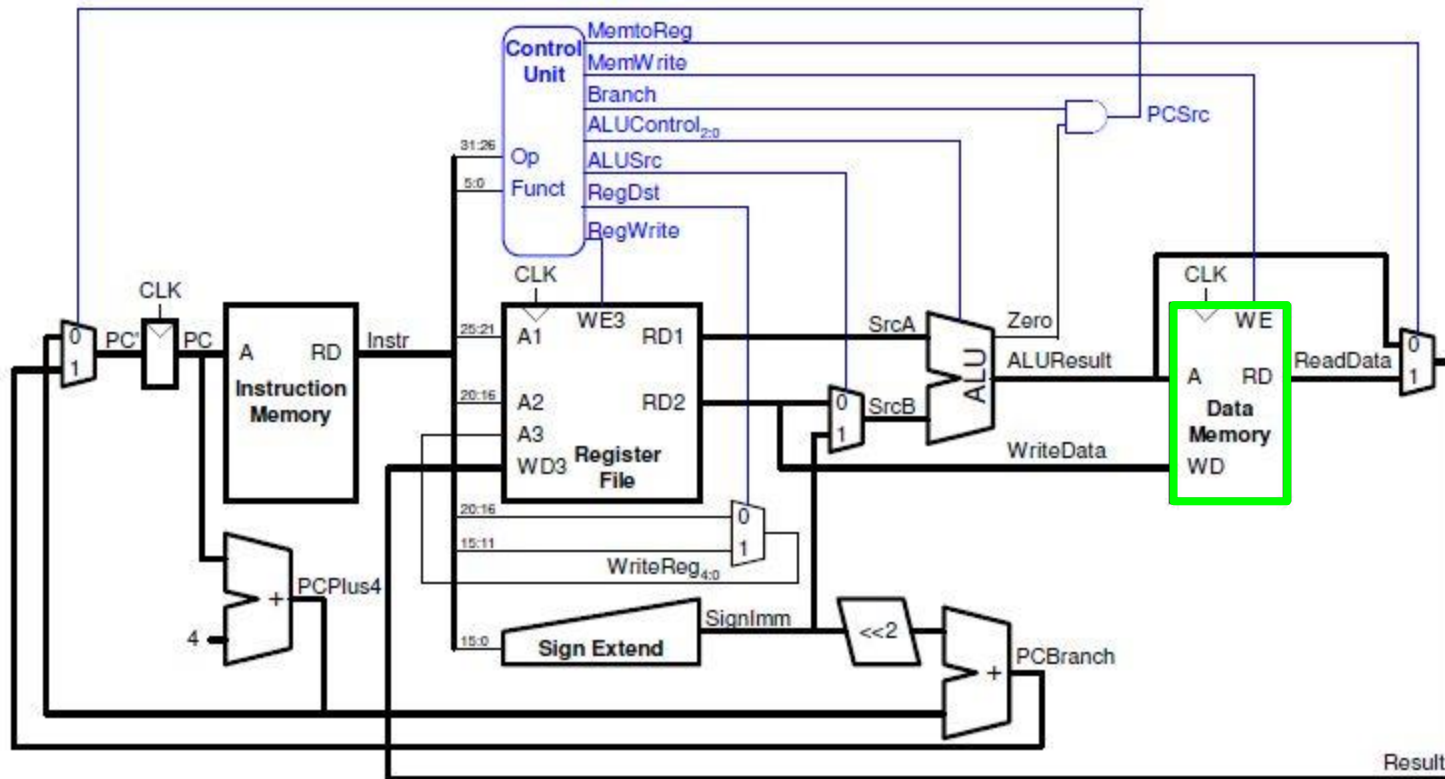Verilog: реальные примеры – оперативная память



Verilog: реальные примеры – оперативная память


```
// ram.v
// RAM for the single-cycle processor
module ram #(parameter N = 6, M = 32)
    ( input  wire      clk,
      input  wire      we,
      input  wire [N-1:0] adr,
      input  wire [M-1:0] din,
      output reg [M-1:0] dout);

    reg [M-1:0] mem[2**N-1:0];

    always @(posedge clk)
        if (we) mem[adr] <= din;

    assign dout = mem[adr];
endmodule
```

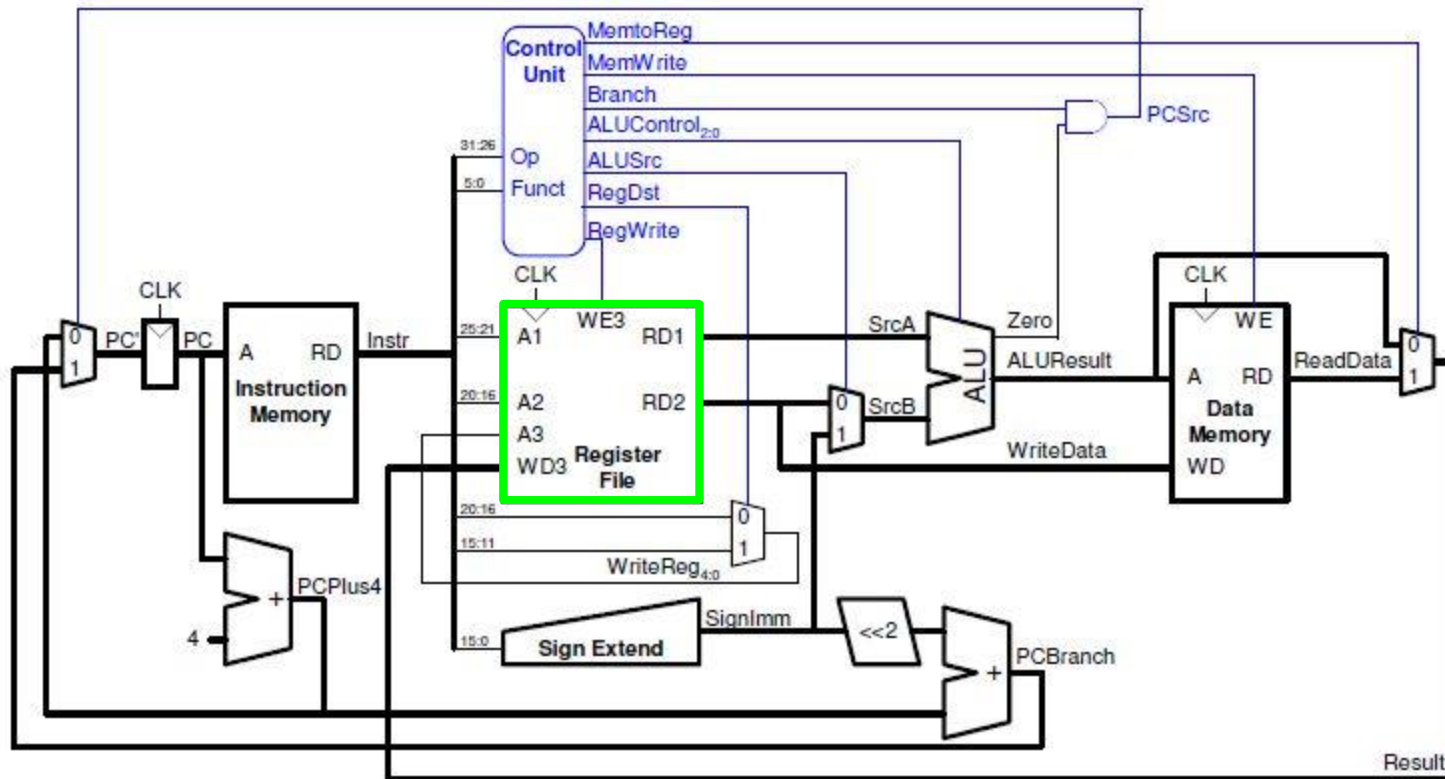
Verilog: реальные примеры – регистровый файл



Verilog: реальные примеры – регистровый файл


```
// regfile.v
// Register file for the single-cycle processor
module regfile(input  wire      clk,
               input  wire      we3,
               input  wire [4:0] ra1, ra2, wa3,
               input  wire [31:0] wd3,
               output reg [31:0] rd1, rd2);

    reg [31:0] rf[31:0];

    always @(posedge clk)
        if (we3) rf[wa3] <= wd3;

    assign rd1 = (ra1 != 0) ? rf[ra1] : 0;
    assign rd2 = (ra2 != 0) ? rf[ra2] : 0;
endmodule
```

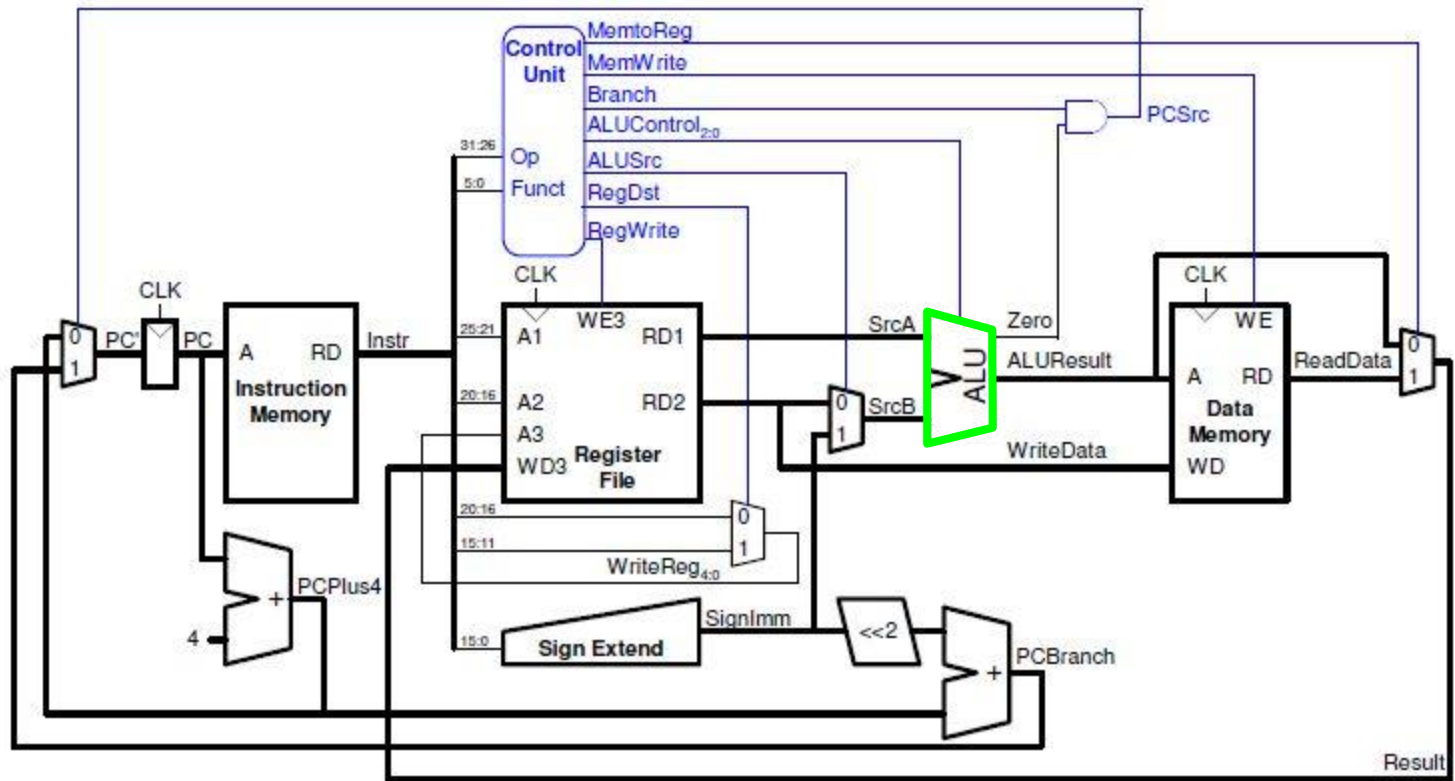Verilog: реальные примеры – арифметико-логическое устройство



Verilog: реальные примеры – арифметико-логическое устройство

```
// alu.v
// ALU for the single-cycle processor
module alu(input wire [31:0] a, b,
          input wire [2:0] alucontrol,
          output reg [31:0] result,
          output reg zero);

    reg [31:0] condinvb, sum;
    assign condinvb = alucontrol[2] ? ~b : b;
    assign sum = a + condinvb + alucontrol[2];
    always @(*)
        case (alucontrol[1:0])
            2'b00: result = a & b;
            2'b01: result = a | b;
            2'b10: result = sum;
            2'b11: result = sum[31];
        endcase
    assign zero = (result == 32'b0);
endmodule
```