

# Языки описания схем

(mk.cs.msu.ru → Лекционные курсы → Языки описания схем)


## Блок К2

Кое-что ещё:  
Протокол UART (схемная реализация)


Лектор:  
**Подымов Владислав Васильевич**

E-mail:  
**valdus@yandex.ru**

# Вступление

 

 Передача одного сообщения  $x$  по протоколу *UART* (самый простой вариант):



$\nu = \frac{1}{T}$  — частота протокола

В схемной реализации передачи сообщений по протоколу UART содержатся две независимые части:

- ▶ реализация передатчика ( $\Sigma_1$ )
- ▶ реализация приёмника ( $\Sigma_2$ )

Попробуем реализовать  $\Sigma_1$  и  $\Sigma_2$  как *синхронные схемы со сбросом*

# UART: как реализовать передатчик

Рассмотрим *простой* вариант передатчика:

- ▶ Порты:
  - ▶ вход  $x$  ширины 8
  - ▶ вход  $start$  ширины 1
  - ▶ выход  $tx$  ширины 1
    - ▶ Transmit Data  $\xrightarrow{x?}$  TxD  $\rightarrow$  Tx  
Это устоявшееся обозначение провода передачи данных по UART
  - ▶  $clk$ ,  $rst$  — тактовый сигнал и асинхронный сброс
- ▶ После сброса в  $tx$  выдаётся тишина (1), пока не будет прочитано значение  $start = 1$
- ▶ После чтения значения  $start = 1$  передатчик
  - ▶ выдаёт в  $tx$  сообщение  $x$ , игнорируя значения  $start$ , и после этого
  - ▶ сбрасывается

Попробуем придумать схему такого передатчика — **может быть, не самую лучшую, но какую-нибудь попроще**

# UART: как реализовать передатчик

## Операционный автомат

Основное, что должен уметь делать операционный автомат передатчика:

- ▶ сохранять значение со входа  $x$ , и
- ▶ **последовательно** выдавать в  $tx$  биты сообщения: начинающий бит, затем биты сохранённого значения, и затем завершающий бит


Схема, умеющая сохранять значение и последовательно выдавать его разряды, уже встречалась в практической части курса под названием “*сериализатор*”

# UART: как реализовать передатчик
 
## Операционный автомат


Используем в операционном автомате такой сериализатор  $S$ :

- ▶ Порты:
  - ▶ вход  $in$  ширины 10 (биты сообщения, включая начинающий (0-й) и завершающий (9-й))
  - ▶ входы  $save$  и  $next$  ширины 1
  - ▶ выходы  $out$ ,  $msb$  ширины 1
- ▶ В сериализаторе хранятся значение  $v$  ширины 10 (сообщение) и значение  $i$  ширины 3 (номер передаваемого разряда)
- ▶  $out = v[i]$  (если  $i > 9$ , то  $out = 1$ )
- ▶  $msb = 1 \Leftrightarrow i = 9$
- ▶ Сброс  $\Rightarrow$  сохраняется значение  $i = 10$
- ▶  $save = 1 \Rightarrow$  сохраняются значения  $v = in$  и  $i = 0$
- ▶  $save = 0$ ,  $next = 1 \Rightarrow v$  не изменяется,  $i$  увеличивается на 1
- ▶  $save = next = 0 \Rightarrow v$  и  $i$  не изменяются



# UART: как реализовать передатчик

## Управляющий автомат:

 


Состояния слева направо:

( $\mu$  — частота передатчика)

1. Выдаём значение  $tx = 1$ , не изменяем состояние  $S$
2. Готовимся к пересылке: при переходе к следующему такту сохраняется сообщение ( $1 \times 0$ ), и в  $tx$  выдаётся 0-й разряд
  - ▶ Появился лишний такт между “ $start = 1$ ” и началом передачи — для простоты оставим всё как есть
3. Выдаём бит сообщения *приблизительно*  $(T - \frac{1}{\mu})$  единиц времени
4. Последний такт выдачи бита сообщения (оставшийся период  $\frac{1}{\mu}$ ):
  - ▶ При переходе к следующему такту начинаем выдавать следующий бит (1, если это был последний бит)
  - ▶ Если выдавался последний бит сообщения ( $msb$ ), то завершаем передачу, а иначе начинаем выдачу следующего бита

# UART: как реализовать передатчик

Итог:

 

Эту схему можно легко адаптировать и к другим вариантам протокола:

- ▶ **Частота протокола:** учтена в числе  $\frac{\mu}{\nu}$
- ▶ **Ширина пересылаемого значения:** выбрать подходящую ширину  $S$
- ▶ **Порядок пересылки разрядов:** подходящим образом соединить шину  $x$  с портом  $in$
- ▶ **Механизмы обеспечения корректности:** расширить  $S$  требуемыми разрядами и соединить их с требуемыми значениями (1, сумма разрядов  $x$ , отрицание суммы разрядов  $x$ )

# UART: как реализовать приёмник

Схема передатчика оказалась простой: всё, что она должна уметь —

- ▶ начинать передачу согласно заданному сигналу
- ▶ сохранять значение на входе в начале передачи
- ▶ поразрядно выдавать сообщение с заданным числом тактов на разряд

Приём сообщения устроен более сложно:

- ▶ частоты и фазы тактовых сигналов передатчика и приёмника независимы и **никак** не могут быть синхронизированы внутри приёмника
- ▶ сообщение должно корректно приниматься с учётом всех *погрешностей* и независимо от сочетания частот и фаз



# UART: как реализовать приёмник


Рассмотрим *простой* вариант приёмника:

- ▶ Порты:
  - ▶ выход  $x$  ширины 8
  - ▶ выход *busy* ширины 1
  - ▶ вход *rx* ширины 8
    - ▶ Receive Data  $\xrightarrow{x?}$  RxD  $\rightarrow$  Rx  
Это устоявшееся обозначение провода приёма данных по UART
  - ▶ *clk*, *rst* — тактовый сигнал и асинхронный сброс
- ▶ *busy* = 1  $\Leftrightarrow$  сообщение принимается
- ▶ После приёма сообщения и до начала следующей передачи в  $x$  выводится принятое число

Попробуем придумать схему такого приёмника — **может быть, не самую лучшую, но какую-нибудь попроще**

# UART: как реализовать приёмник


передача сообщения  $x$

 

Приёмник, как и любая синхронная схема, может читать значения со входов и изменять состояние **только** в моменты выбранных фронтов тактового сигнала


Как следствие, в приёмнике должно выполняться подходящее **семплирование** (дискретизация) входа  $rx$ : замена непрерывного сигнала на дискретную последовательность цифровых значений этого сигнала в выбранные моменты времени

передача сообщения  $x$

 

# UART: как реализовать приёмник

## Начало приёма сообщения

 

Пусть  $\mu$  — частота приёмника, и  $\tau = \frac{1}{\mu}$

Если приёмник считывал со входа тишину (1), и затем по очередному фронту тактового сигнала в момент  $t$  считал значение 0, то он может быть уверен в том, что

- ▶ передача сообщения началась, и
- ▶ момент начала передачи сообщения лежит в интервале  $[t - \tau, t]$


Назовём фронт, по которому считано такое значение 0, **нолевым**, и начнём с него отсчёт фронтов

Основная задача приёмника после нолевого фронта — “аккуратно” принять все биты данных

# UART: как реализовать приёмник
 
## Приём очередного бита

Рассмотрим *идеальную* пересылку одного бита сообщения ( $b$ ):




Предположим, что известно точное время  $t$  начала пересылки сообщения

Тогда можно точно вычислить *идеальное* время начала ( $\ell$ ) и конца ( $r$ ) пересылки, отталкиваясь от  $t$  и частоты протокола

*В реальности* длительность пересылки каждого бита колеблется в пределах некоторой *погрешности*, и погрешность может накапливаться с каждым следующим битом

# UART: как реализовать приёмник

## Приём очередного бита

 

Из-за погрешностей в интервале пересылки каждого бита появляются “**серые зоны**”: интервалы  $[l, l + \Delta]$  и  $[r - \Delta, r]$ , где  $\Delta$  — наибольшая возможная накопленная погрешность пересылки бита

Попытка считать значение текущего бита из серой зоны может привести к тому, что из-за накопленной погрешности фактически считается значение предыдущего или следующего бита

Семплирование сообщения приёмником должно быть устроено так, чтобы значение каждого бита читалось в *идеальном* интервале, но **вне серой зоны**

# UART: как реализовать приёмник

## Приём очередного бита

Положим для ясности, что частота приёмника в три раза выше частоты протокола

Тогда в каждом *идеальном* интервале пересылки каждого бита содержится **ровно три** фронта с такими граничными случаями их расположения (в зависимости от точного времени начала передачи сообщения):





Если ширина серой зоны с каждой стороны меньше трети интервала пересылки  $b$ , то

- ▶ средний фронт обязательно находится вне серой зоны
- ▶ средний фронт для бита  $x[i]$  имеет номер  $3 \cdot i + 4$

# UART: как реализовать приёмник

## Приём очередного бита

  

*Немного обобщим:* если частота приёмника  $\mu$  в  $N$  раз больше частоты протокола  $\nu$ , то фронт с номером  $N \cdot (i + 1) + \lfloor \frac{N}{2} \rfloor$  —


- ▶ либо самый близкий к середине интервала передачи  $x[i]$ , если  $N$  нечётно,
- ▶ либо один из двух фронтов, самых близких к середине этого интервала, если  $N$  чётно

*Окончательно обобщим:* если  $\mu$  не делится нацело на  $\nu$ , то формула для номера среднего фронта бита  $x[i]$  устроена сложнее, но если частота  $\mu$  достаточно высокая, то можно считать, что она *приблизительно* в  $\lfloor \frac{\mu}{\nu} \rfloor$  раз больше частоты  $\nu$ , и отнести *реальное* расхождение в погрешность

*Итог:* бит  $x[i]$  можно семплировать по фронту с номером  $\lfloor \frac{\mu}{\nu} \rfloor \cdot (i + 1) + \lfloor \frac{\mu}{2 \cdot \nu} \rfloor$

# UART: как реализовать приёмник

## Операционный автомат

 

$R$  — синхронный *сдвиговый регистр* ширины 8 с включением:

- ▶ на выход выдаётся сохранённое значение
- ▶  $en_r = 0 \Rightarrow$  сохранённое значение не изменяется
- ▶  $en_r = 1 \Rightarrow$  сохранённое значение сдвигается на один разряд в сторону младшего бита, и в старший бит записывается текущий вход  $in$

$C$  — синхронный *счётчик* ширины 3, отсчитывающий число принятых разрядов данных:


- ▶ на выход выдаётся сохранённое значение
- ▶  $sr = 1 \Rightarrow$  сохраняется значение 0
- ▶  $sr = 0, en_c = 1 \Rightarrow$  сохранённое значение увеличивается на 1

“= 7” — комбинационная схема, выход которой равен  $1 \Leftrightarrow$  вход равен 7



# UART: как реализовать приёмник

## Управляющий автомат

 


Состояния слева направо:

1. Тишина, приёма нет
2. Начался приём, ждём до среднего фронта начинающего бита
3. Ждём такта перед средним фронтом следующего бита: перед этим тактом выполняем переход
4. Следующий фронт — средний:
  - ▶ сдвигаем состояние  $R$ , увеличиваем счётчик  $C$
  - ▶ переходим к приёму следующего бита (либо данных, либо завершающего)
5. Ждём до середины завершающего бита, чтобы избежать “ложного” начала приёма

# UART: как реализовать приёмник

## Итог

 

Эту схему можно легко адаптировать и к другим вариантам протокола:

- ▶ **Частота протокола:** учтена в числе  $\frac{\mu}{\nu}$
- ▶ **Ширина пересылаемого значения:** поправить ширину  $R$  и  $C$  и число в подсхеме “ $= M$ ”
- ▶ **Порядок пересылки разрядов:** подходящим образом соединить выход  $R$  с портом  $x$
- ▶ **Механизмы обеспечения корректности:** добавить подсхему суммирования принятых битов, увеличить длительность правого состояния управляющего автомата