

# Языки описания схем

(mk.cs.msu.ru → Лекционные курсы → Языки описания схем)

## Блок 22

Как спроектировать  
операционный автомат


Лектор:

**Подымов Владислав Васильевич**

E-mail:

**valdus@yandex.ru**

## Напоминание (сквозной пример)

 

$$y(1) = 0$$


$$overflow(1) = 0$$

$$y(t+1) = \begin{cases} x(t), & \text{если } set(t) = 1; \\ y(t) + 1, & \text{если } set(t) = 0 \text{ и } up(t) = 1; \\ y(t) - 1, & \text{если } set(t) = up(t) = 0 \text{ и } down(t) = 1 \\ y(t) & \text{иначе} \end{cases}$$

$$overflow(t+1) = 1 \Leftrightarrow$$

при переходе от  $y(t)$  к  $y(t+1)$  происходит арифметическое переполнение

# Забываем про управляющий автомат

 

Забудем на время про


- ▶ подсхему  $\Sigma_c$  и
- ▶ **точную** зависимость значения  $y(t + 1)$  от значений  $up(t)$ ,  $down(t)$ ,  $set(t)$ ,  $overflow(t)$ , и

попробуем реализовать **операционный автомат**  $\Sigma_b$ , отталкиваясь **только** от спектра значений  $y(t + 1)$

Для этого зададимся таким вопросом:

**Что** в целом должна уметь делать схема (с данными  $x$  и, быть может, не только с ними), чтобы всегда можно было предоставить требуемые данные  $y$ ?

# Проектируем память

 


1. Определимся с основными ячейками памяти операционного автомата


Данные  $y$  неоднозначно определяются значениями на входах — значит, их потребуется извлекать из триггеров/регистров

Пойдём по простому пути:

 $y$  — состояние параллельного регистра  $R$



## Определяем вспомогательные подсхемы

 


2. Для каждого способа преобразования данных (независимо от остальных) подумаем, что потребуется добавить в схему

*Первый способ:*  $y(1) = 0$


Значит,  $R$  — регистр со сбросом, и больше ничего не требуется

*Второй способ:*  $y(t+1) = y(t)$

 Достаточно направить выход  $R$  на вход:




## Определяем вспомогательные подсхемы

 


*Третий способ:*  $y(t + 1) = y(t) + 1$

 Достаточно направить выход  $R$  на вход, поставив посередине подходящую комбинационную схему:




# Определяем вспомогательные подсхемы

 


*Четвёртый способ:*  $y(t + 1) = y(t) - 1$

 Здесь всё то же самое, только комбинационная схема другая:




*Пятый способ:*  $y(t + 1) = x(t)$

 Достаточно направить  $x$  на вход  $R$ :



# Совмещаем вспомогательные подсхемы

 
3. Совместим получившиеся схемы, “наложив” их друг на друга



Кажется, что-то пошло не так 😞

Возник **конфликт пересылки данных**: при разных обстоятельствах на вход  $R$  посылаются значения из разных точек схемы

 *Типовой* способ разрешения такого конфликта: добавим **мультиплексор** ( $\mu$ ) в точку конфликта, и пусть **управляющий автомат** решает, какое значение должно быть на **управляющем входе**  $\mu$





# Итог

Так обычно и разрабатывается операционный автомат:

1. Приблизительно расставляются регистры данных
2. Всё то, **что** операционный автомат должен уметь делать с данными, покрывается подсхемами
3. В места возникновения конфликтов пересылки данных вставляются мультиплексоры  
(и в оба автомата добавляются соответствующие управляющие порты)

**Промежуточный итог** для сквозного примера:

