

# Языки описания схем

(mk.cs.msu.ru → Лекционные курсы → Языки описания схем)

## Блок 21

Как спроектировать  
операционный автомат


Лектор:

**Подымов Владислав Васильевич**

E-mail:

**valdus@yandex.ru**

## Напоминание (сквозной пример)

 

$$y(0) = 0$$

$$overflow(0) = 0$$

Если  $set(t) = 1$ , то  $y(t) = x(t)$


Если  $set(t) = 0$  и  $up(t) = 1$ , то  $y(t) = y(t - 1) + 1$  (по модулю  $2^8$ )

Если  $set(t) = up(t) = 0$  и  $down(t) = 1$ , то  $y(t) = y(t - 1) - 1$

Иначе  $y(t) = y(t - 1)$

Если при переходе от  $y(t - 1)$  к  $y(t)$  произошло арифметическое переполнение, то  $overflow(t) = 1$ , а иначе  $overflow(t) = 0$

## Забываем про управляющий автомат

 

Забудем на время про

- ▶ подсхему  $\Sigma_c$  и
- ▶ точный смысл портов *up*, *down*, *set*, *overflow*, и

попробуем реализовать *операционный автомат*  $\Sigma_b$ , помня в *общих чертах*, какой смысл имеют входные управляющие порты


Для этого зададимся таким вопросом:

**что в принципе должна уметь делать схема**

**(с данными  $x$  и не только с ними),**

**чтобы всегда можно было предоставить требуемые данные  $y$ ?**

# Проектируем память

 


1. Определимся с основными ячейками памяти операционного автомата



Данные  $y$  неоднозначно определяются значениями на входах — значит, их потребуется извлекать из триггеров/регистров

Пойдём по простому пути:

 $y$  — состояние параллельного регистра  $R$



## Определяем вспомогательные подсхемы

  


2. Для каждого способа преобразования данных (независимо от остальных) подумаем, что потребуется добавить в схему

*Первый способ:*  $y(0) = 0$


Значит,  $R$  — регистр со сбросом, и больше ничего не требуется

*Второй способ:*  $y(t) = y(t - 1)$

 Достаточно направить выход  $R$  на вход:




# Определяем вспомогательные подсхемы

 


*Третий способ:*  $y(t) = y(t - 1) + 1$

 Достаточно направить выход  $R$  на вход, поставив посередине подходящую комбинационную схему:




# Определяем вспомогательные подсхемы

 


*Четвёртый способ:*  $y(t) = y(t - 1) - 1$

 Здесь всё то же самое, только комбинационная схема другая:




*Пятый способ:*  $y(t) = x(t)$

 
Достаточно направить  $x$  на вход  $R$ :



## Совмещаем вспомогательные подсхемы

 

 
3. Совместим получившиеся схемы, “наложив” их друг на друга



Кажется, что-то пошло не так ☹


При совмещении способов преобразования данных “в лоб” возникли **конфликты пересылки данных**: при разных обстоятельствах на вход  $R$  посылаются значения из разных точек схемы

 Типовой способ разрешения таких конфликтов: добавим **мультиплексор** ( $\mu$ ) в точку конфликта, и пусть **управляющий автомат** решает, какое значение должно быть на **управляющем входе**  $\mu$





# Итог

 

Примерно так обычно и разрабатывается операционный автомат:

1. Приблизительно расставляются триггеры/регистры данных
2. Всё то, **что** операционный автомат должен уметь делать с данными, покрывается подхемами
3. В места возникновения конфликтов пересылки данных вставляются мультиплексоры (и в операционном автомате появляются новые порты управляющих сигналов)

**Промежуточный итог** для сквозного примера:

