

# Языки описания схем

(mk.cs.msu.ru → Лекционные курсы → Языки описания схем)

## Блок 15

Verilog:  
аппаратная семантика постоянной процедуры

Лектор:  
**Подымов Владислав Васильевич**

E-mail:  
**valdus@yandex.ru**

# Вступление

Если *содержательно* представить себе поведение известных *триггеров* и *регистров*, то оно будет выглядеть примерно так:  
**всегда, когда <что-то> происходит,  
значения на выходах <как-то> изменяются**

## Синхронный триггер/регистр:

- ▶ <что-то>: передний фронт тактового сигнала
- ▶ <как-то>: как записано в таблице значений

## Асинхронный триггер/регистр:

- ▶ <что-то>: изменение значений на входах
- ▶ <как-то>: сохраняются или изменяются согласно таблице значений

Такое описание поведения асинхронных регистров подходит и для **комбинационных схем**

## ∪: реагирующая процедура

всегда, когда <что-то> происходит,  
значения на выходах <как-то> изменяются

В ∪ в *программной семантике*:

- ▶ “всегда” = “процедура always”
- ▶ “<что-то> происходит” = “выполняется событие (<что-то>)”
- ▶ “значение изменяется” =  
“блокирующее/неблокирующее присваивание”<sup>1</sup>

*Процесс*, имеющий такое поведение, записывается следующим образом:<sup>2</sup>

always @(<список событий>) <команда>

Для ясности будем называть такой процесс **реагирующей процедурой**

---

<sup>1</sup> Есть и другие виды присваиваний, но можно обойтись и без них

<sup>2</sup> Более точно, <список событий> относится не к процессу, а к <команде> — но в ∪ *поддерживается* только такая форма записи, на ней и остановимся

## ∪: реагирующая процедура

always @( <список событий> ) <команда>

**Семантика:** <команда> выполняется после каждого выполнения любого <события> из <списка>

Основные виды <событий>:

- ▶ <имя точки>: изменение значения в точке
- ▶ posedge <имя одноразрядной точки>: положительный фронт в одноразрядной точке
- ▶ negedge <имя одноразрядной точки>: отрицательный фронт в одноразрядной точке

<События> в <списке> разделяются запятой или словом `or`


## ∪: реагирующая процедура

### Пример:

```
always @(x, posedge y or negedge z) b = a;
```

Как это работает: присваивание “b = a” выполняется каждый раз, когда в системе происходит **хотя бы одно** из трёх событий:

 - ▶ изменяется значение в точке x
- ▶ наступает положительный фронт в одноразрядной точке y
- ▶ наступает отрицательный фронт в одноразрядной точке z



## ∪: always и синхронные регистры

**Пример:** *поддерживаемое* описание D-триггера

```
reg q;  
always @(posedge clk) q <= d;
```

**Общие требования** к *поддерживаемому* описанию синхронного регистра (как *реагирующей процедуры*)<sup>1</sup>

1. Список событий: **ровно одно** событие, и это событие фронта
2. Все присваивания процедуры *неблокирующие*
3. Выходы регистра: все переменные в левых частях присваиваний
4. Входы регистра:
  - ▶ тактовый: указанный в списке событий
  - ▶ остальные: точки, значения которых используются в процедуре


---

<sup>1</sup> Также необходимо соблюдать все требования поддержки отдельных процедурных команд
 
# ∪: always и синхронные регистры

Чуть более нетривиальный пример:

```
reg [1:0] x;  
reg y;  
always @(posedge clk) begin  
    if(&a) begin  
        x <= 2;  
        y <= 1;  
    end  
    else if(!b) x <= a;  
end
```



## У: always и синхронные регистры

Чуть более нетривиальный пример:

```
reg [1:0] x;  
reg y;  
always @(posedge clk) begin  
    if(&a) begin  
        x <= 2;  
        y <= 1;  
    end  
    else if(!b) x <= a;  
end
```

Таблица значений регистра:

		x y			
		00	01	10	11
b	a	00 y	01 y	10 y	10 1
		x y	x y	x y	10 1



## ∪: always и синхронные регистры

**Пример:** *поддерживаемое* описание D-триггера с асинхронным сбросом

```
reg q;  
always @(posedge clk, posedge rst)  
    if(rst) q <= 0;  
    else q <= d;
```

**Общие требования** к *поддерживаемому* описанию синхронного регистра с дополнительными асинхронными входами

1. Список событий: непустой набор событий фронтов
2. Команда процедуры:

```
if(<усл1>) <команда> else if(<усл2>) <команда>  
    else ... if(<услк>) <команда> else <команда> ,
```

где <усл1>...<услк> — выражения,

**соответствующие** ( $\mapsto$ ) всем событиям списка, кроме одного:

- ▶ posedge x  $\mapsto$  x
- ▶ negedge x  $\mapsto$  !x или ~x

3. Все присваивания процедуры *неблокирующие*

## ∪: always и синхронные регистры

**Пример:** *поддерживаемое* описание D-триггера с асинхронным сбросом

```
reg q;  
always @(posedge clk, posedge rst)  
    if(rst) q <= 0;  
    else q <= d;
```

**Общие требования** к *поддерживаемому* описанию синхронного регистра с дополнительными асинхронными входами

4. Выходы регистра: переменные в левых частях присваиваний
5. Входы регистра:
  - ▶ тактовый: указанный в списке событий и не имеющий соответствующего выражения в цепочке ветвлений
  - ▶ дополнительные асинхронные: остальные указанные в списке событий
  - ▶ остальные: точки, значения которых используются в процедуре

## ∪: always и синхронные регистры

Расхождение между программной семантикой процедуры и соответствующим синхронным регистром с дополнительными асинхронными входами:

### ▶ Программная семантика:

- ▶ порядок условий в ветвлениях = **приоритеты** асинхронных входов
- ▶ асинхронные входы “срабатывают” только в моменты фронтов согласно списку условий

### ▶ Аппаратная семантика:

- ▶ если несколько условий, соответствующих асинхронным входам, выполняются одновременно, то поведение не специфицировано
- ▶ асинхронные входы “работают” всегда от “включающего” фронта до “выключающего”


## Компромисс:

- ▶ В программной симуляции не “включать” несколько асинхронных входов одновременно
- ▶ В командах, описывающих действие асинхронных входов, присваивать **только** константные выражения
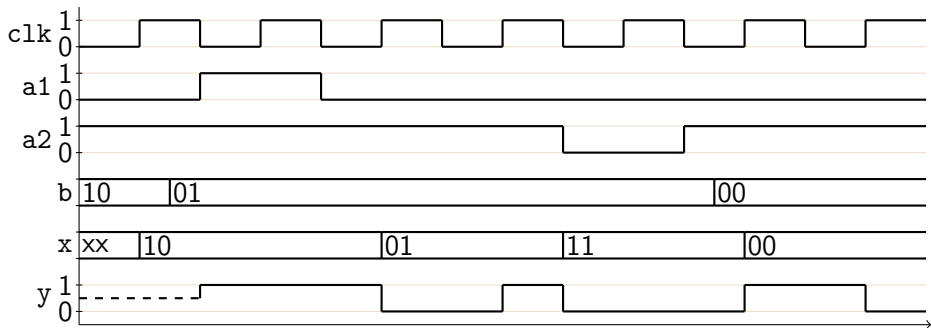
## ∪: always и синхронные регистры

Чуть более нетривиальный пример:

```
reg [1:0] x;  
reg y;  
always @(posedge clk, posedge a1, negedge a2)  
  if(!a2) begin x <= 3; y <= 0; end  
  else if(a1) y <= 1;  
  else begin x <= b; y <= x[0]; end
```



## ∪: always и асинхронные регистры

**Пример:** *поддерживаемые* описания RS-триггера

```
reg q;  
always @(s, r) if(s) q <= 1; else if(r) q <= 0;  
always @(s, r) begin if(s) q <= 1; if(r) q <= 0; end
```

**Общие требования** к *поддерживаемому* описанию асинхронного регистра

1. Список событий: непустой набор событий смены значения
2. В списке событий перечислены все точки, значения которых используются в процедуре
3. Все присваивания процедуры *неблокирующие*
4. Выходы регистра: переменные в левых частях присваиваний
5. Входы регистра: точки, значения которых используются в процедуре
6. Для каждого выходного разряда должен существовать набор значений на входах, для которого никакое значение не присваивается в этот разряд

## У: always и комбинационные схемы

Пример: *поддерживаемое* описание мультиплексора

```
reg out;  
always @(in0, in1, s) begin  
    out = 1'bx;  
    case(s)  
        1'd0: out = in0;  
        1'd1: out = in1;  
    endcase  
end
```

**Общие требования** к *поддерживаемому* описанию комбинационной схемы

1. Список событий: непустой набор событий смены значения
2. Для каждого разряда каждой переменной, встречающейся в левых частях присваиваний
  - ▶ либо все присваивания в этот разряд *блокирующие*,
  - ▶ либо все присваивания в этот разряд *неблокирующие*

## У: always и комбинационные схемы

Пример: *поддерживаемое* описание мультиплексора

```
reg out;
always @(in0, in1, s) begin
    out = 1'bx;
    case(s)
        1'd0: out = in0;
        1'd1: out = in1;
    endcase
end
```

**Общие требования** к *поддерживаемому* описанию комбинационной схемы

3. Выходы схемы: переменные в левых частях присваиваний
4. Входы схемы: точки, значения которых на момент начала выполнения процедуры используются в присваиваниях
5. В списке событий должны быть перечислены **все** входы схемы
6. Для каждого набора значений на входах должно выполняться хотя бы одно присваивание значения в каждый выход

## У: always и комбинационные схемы

Чуть более нетривиальный пример:

```
wire [1:0] z;  
wire u;  
reg x, y;  
always @(z, u) begin  
    x = 1'bx; y = 0;  
    case(z)  
        2'd0: x = u;  
        2'd3: begin y = !u; x = y; end  
    endcase  
end
```

**Аппаратная семантика** — комбинационная схема со входами  $u$  (ширины 1),  $z$  (ширины 2) и выходами  $x$ ,  $y$  (ширины 1), реализующая систему функций со следующей таблицей значений:

		x y			
		z	00	01	10
u					
0		00	-0	-0	11
1		10	-0	-0	00



## У: краткое задание списка событий

Список событий *поддерживаемой* реагирующей процедуры, задающей асинхронный регистр или комбинационную схему, можно устроить так: перечислить **в точности все** точки, встречающиеся в правых частях присваиваний и условиях ветвлений и команд выбора

Перечислять эти точки вручную — это долго и приводит к ошибкам:

- ▶ описали процедуру, проглядели точку в правой части и не включили её в список ⇒ не поддерживается
- ▶ переделали процедуру, добавив зависимость от новой точки, и не обновили список ⇒ не поддерживается

Рекомендуемый способ записи реагирующей процедуры, позволяющий избежать таких ошибок:

`always @(*) <команда>`      или      `always @* <команда>`

`@(*)` и `@*` = “список событий смены значения для всех точек, встречающихся в правых частях присваиваний и в условиях <команды>”

## $\mathcal{V}$ : краткое задание списка событий

### Пример:

<pre>always @* begin   x = 1'bx; y = 0;   case(z)     2'd0: x = u;     2'd3: begin       y = !u;       x = y;     end   endcase end</pre>	=	<pre>always @(z, u, y) begin   x = 1'bx; y = 0;   case(z)     2'd0: x = u;     2'd3: begin       y = !u;       x = y;     end   endcase end</pre>
---	---	---

### Небольшая тонкость

Переменная  $y$  является выходом и при этом включена в список событий

**В этом нет ничего страшного:** значение  $y$  на момент начала выполнения процедуры не используется ни в одном присваивании, а значит, не посылаётся на вход соответствующей схеме