

Языки описания схем

(mk.cs.msu.ru → Лекционные курсы → Языки описания схем)

Блок К5


Кое-что ещё:
SPI для произвольного числа устройств
Состояние высокого импеданса

Лектор:
Подымов Владислав Васильевич

E-mail:
valdus@yandex.ru


SPI: общее описание

 Пересылка пары сообщений по протоколу SPI:



Протокол SPI в общем случае позволяет организовать обмен данными между одним ведущим и **произвольным числом** ведомых

 Для ясности представим себе, что хочется передавать данные между ведущим (M) и **двумя** ведомыми (S_1, S_2):




SPI: sclk, ss, mosi

Передать тактовый сигнал от M к S_1 и S_2 — это просто


Передать данные от M к S_1 и S_2 — это чуть сложнее, но тоже достаточно просто:

 - ▶ Направим данные от M на соответствующие входы S_1 и S_2
- ▶ Соединим M с каждым S_i дополнительным проводом
 - ▶ ss = slave select, сигнал выбора ведомого:
 - 1 \Rightarrow M обменивается данными с S_i ;
 - 0 \Rightarrow обмена нет
 - ▶ \overline{ss} — отрицание сигнала ss
 - ▶ иногда вместо ss используется название cs : chip select, сигнал выбора схемы



SPI: miso

 Попробуем соединить все порты *miso* настолько же “в лоб”, как и порты *mosi*




Значения в *sclk*, \overline{ss} и *mosi* выставляются **одним** устройством: M

Возможность выставить значение в проводе *miso* нужно уметь предоставлять **каждому** ведомому устройству

Если попытаться реализовать передатчики ведомых устройств, используя **только** знания, полученные из всех предыдущих лекций, то возникнет непреодолимая трудность

SPI: miso

 


Непреодолимая трудность

miso в ведомом устройстве — *выход* схемы


Согласно предыдущим лекциям, в каждый момент времени на этом выходе выставлено одно из значений 0, 1

Предположим (в качестве примера), что

 - ▶ если $ss = 0$, то в соответствующем ведомом устройстве $miso = 0$
- ▶ M обменивается данными с S_1
- ▶ S_1 передаёт значение 1



SPI: miso

 


Непреодолимая трудность

Вспоминаем физику:

- ▶ “в точке x выставляется значение 0” = “точка x соединена проводником с источником постоянного напряжения GND”
- ▶ “в точке x выставляется значение 1” = “точка x соединена проводником с источником постоянного напряжения V_{cc} ”

 Результат — короткое замыкание в ведомых устройствах:



Чтобы преодолеть эту трудность, достаточно научиться **изолировать** значение в заданной точке схемы (на выходах $miso_k$) от источников напряжений GND и V_{cc}

Состояние высокого импеданса (z-состояние)

Z — состояние высокого импеданса, оно же высокоимпедансное, оно же высокоомное, оно же плавающее (floating), оно же просто z-состояние

Это третье “логическое” значение, используемое в схемах наряду с 0 и 1

Точный смысл этого значения в точке x :

сопротивление R между x и остальными точкам схемы *очень большое*

Насколько большое:

ток I между x и остальными точками схемы *пренебрежимо мал*

С поправкой на небольшую погрешность, это означает, что $R = \infty$ и $I = 0$ — то есть точка x **изолирована** от остальных, и в частности, от источников напряжений GND и V_{cc}

Попробуем придумать какой-нибудь “логический” элемент, способный “выдавать” значение Z

Состояние высокого импеданса (z-состояние)

Спустимся сверху вниз по уровням абстракции описания схемы:



1. Схема — это описание способа реакции одних сигналов на изменение других сигналов (*Verilog*)
2. Схема — это набор регистров и система булевых функций, описывающих взаимосвязь значений на входах и выходах схемы и регистров (*RTL*)
3. Схема — это набор триггеров и логических вентилях (*последовательные схемы* и *комбинационные схемы с обратной связью*)
4. Схема — это набор КМОП-транзисторов (*КМОП-схемы*)

Из всех перечисленных уровней абстракции напряжения GND и Vcc упоминаются явно только на уровне **КМОП-схем**

Научимся изолировать точки схемы от GND и Vcc на этом уровне, и последовательно встроим то, чему научились, в остальные уровни

Z-состояние: КМОП и вентили

Начнём с простых КМОП-схем:

  

Им соответствуют функции с такими таблицами “значений”:


x	f_1
0	\mathcal{Z}
1	0

x	f_2
0	1
1	\mathcal{Z}

Z-состояние: КМОП и вентили

Напоминание: неконстантная булева функция с самой простой КМОП-реализацией — это отрицание:

x	$y = \bar{x}$
0	1
1	0


 


Попробуем реализовать такие функции:

x	f_3
0	0
1	\mathcal{Z}

x	f_4
0	\mathcal{Z}
1	1

  
Для этого достаточно совместить реализации функций f_1 , f_2 и \bar{x} :



Z-состояние: КМОП и вентили

Напоминание: неконстантная булева функция с самой простой КМОП-реализацией — это отрицание:

x	$y = \bar{x}$
0	1
1	0


 


Попробуем реализовать такие функции:

x	f_3
0	0
1	\mathcal{Z}

x	f_4
0	\mathcal{Z}
1	1

  Для этого достаточно совместить реализации функций f_1 , f_2 и \bar{x} :




Z-состояние: КМОП и вентили

Рассмотрим функцию посложнее:


отрицание с дополнительным входом, управляющим *изоляцией* выхода

$y = f_5(x, en)$		en	
		0	1
x	0	Z	1
	1	Z	0

КМОП-реализация:

 

 Это **управляемый инвертор**, он же **инвертор с третьим состоянием** (tri-state inverter)




Z-состояние: КМОП и вентили

Рассмотрим функцию посложнее:


отрицание с дополнительным входом, управляющим *изоляцией* выхода

$y = f_5(x, en)$		en	
		0	1
x	0	Z	1
	1	Z	0

КМОП-реализация:

 

 Это **управляемый инвертор**, он же **инвертор с третьим состоянием** (tri-state inverter)




Z-состояние: КМОП и вентили


Попробуем аналогично расширить не отрицание, а тождественную функцию:

$y = f_6(x, en)$		en	
		0	1
x	0	Z	0
	1	Z	1

 Эту функцию можно реализовать на уровне вентилей, не “спускаясь” на уровень КМОП-транзисторов:



 Это **управляемый буфер**, он же **буфер с третьим состоянием** (tri-state buffer)




Z-состояние: RTL


Вспоминаем, что такое RTL:

- ▶ Последовательная схема = **триггеры** + вентили
- ▶ RTL-схема = **регистры** + булевы функции
- ▶ Регистр = набор триггеров + входные шины + выходные шины

 Управляемый буфер ширины N в зависимости от значения en либо изолирует выход y ширины N , либо направляет на него вход x ширины N



 Управляемый инвертор ширины N в зависимости от значения en либо изолирует выход y ширины N , либо направляет в каждый разряд этого выхода отрицание соответствующего разряда на входе x ширины N



Z-состояние: Verilog

Программная семантика

Z — такое же логическое значение, как и 0, 1, X

При использовании в качестве аргументов операций Z в большинстве случаев трактуется как X

`casez` — команда, аналогичная `casex` и использующая Z вместо X в качестве “любого” значения

Z-состояние: Verilog

Аппаратная семантика

Разрешено:

- ▶ *Как и для \mathcal{X} :*
явно использовать значение \mathcal{Z} в правых частях присваиваний
 - ▶ Если значение \mathcal{Z} используется неявно или комбинируется с другими значениями, то оно заменяется на \mathcal{X} со всеми соответствующими разрешениями и запретами
- ▶ Использовать \mathcal{Z} в команде casez
так же, как \mathcal{X} разрешено использовать в casex
- ▶ Присваивать заданной точке значение **из нескольких процедур**, если *на уровне компиляции* достоверно известно, что в каждый момент времени значение, отличное от \mathcal{Z} , задаётся не более чем одной процедурой
 - ▶ Если какой-либо процедурой задаётся значение, отличное от \mathcal{Z} , значения \mathcal{Z} , задаваемые остальными процедурами, игнорируются
 - ▶ Иначе итоговое значение в точке — \mathcal{Z}

Запрещено всё остальное

Z-состояние: Verilog

Примеры

```
wire [3:0] i, o;  
wire en;  
assign o = en ? i : 1'bz;
```

```
wire [3:0] i;  
wire en;  
reg [3:0] o;  
always @*  
    if(en) o = i;  
    else o = 1'bz;
```

Это поддерживаемые реализации управляемого буфера ширины 4

Z-состояние: Verilog

Примеры

```
wire [1:0] en;  
wire a, b, c;  
assign c = (en == 2'd1) ? a : 1'bz;  
assign c = (en == 2'd2) ? b : 1'bz;
```

Это поддерживаемый код, задающий значение в точке c согласно следующей таблице:


		<i>en</i>			
		00	01	10	11
<i>a b</i>	00	Z	0	0	Z
	01	Z	0	1	Z
	10	Z	1	0	Z
	11	Z	1	1	Z

Z-состояние: Verilog

 Примеры

```
wire [3:0] i;  
wire en;  
reg [3:0] o;  
always @(posedge clk)  
    if(en) o <= i;  
    else o <= 1'bz;
```

Это поддерживаемый код, который, согласно написанному в стандарте, может иметь следующую аппаратную семантику:



- ▶ R — параллельный регистр, запоминающий значение i (если $en = 0$, то поведение R произвольно)
- ▶ T — D-триггер, запоминающий значение en
- ▶ если в T сохранено значение 1, то o совпадает с выходом R , а иначе выход o изолирован

Z-состояние: Verilog

Примеры

```
reg a, b;  
always @* begin  
    a = 1'bz;  
    b = a;  
end
```

Это **неподдерживаемый** код:

значение Z в присваивании для b используется **неявно**

Z-состояние: Verilog

Примеры

```
wire a, b, c;  
assign a = 1'bz;  
assign c = a && b;
```



Это неподдерживаемый код:
значение Z в присваивании для c

- ▶ используется неявно и
- ▶ комбинируется со значением b

SPI: *miso*

Теперь можно легко преодолеть *трудность*, связанную с выставлением значения в *miso* из несколькими точками:

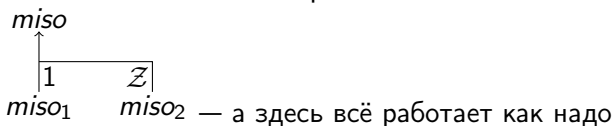 - ▶ Если M обменивается данными с S , то S выставляет в *miso* значения 0, 1 согласно протоколу
- ▶ Если M не обменивается данными с S , то S выставляет в *miso* значение \mathcal{Z} — **изолирует** от себя этот порт




Такое общее соединение обычно называется **шиной**¹ и **магистралью**

¹ Я уже упоминал, что у термина “шина” много значений

SPI: соединение портов

Итоги

 Все порты в реализации SPI для многих устройств можно соединить “в лоб”:




(давайте для простоты забудем про то, что для выбора ведомого устройства используется порт \overline{ss} , а не ss)

Если $ss = 1$, то выход *miso* соединён со схемой соответствующего ведомого устройства S_i , и S_i передаёт разряды сообщения согласно протоколу SPI для двух устройств

Если $ss = 0$, то выход *miso* изолирован от источников напряжения ведомого устройства S_i , и S_i не передаёт разряды сообщения


SPI: реализация

 Вспомним, как выглядела реализация приёмника и передатчика по протоколу SPI для двух устройств:



Адаптируем эту реализацию к общему случаю
(вернее, к рассматриваемому упрощённому случаю
с двумя ведомыми устройствами)

SPI: реализация

 

Будем полагать, что сигналы ss_1 и ss_2 поступают на входы M

Тогда можно легко модифицировать схемы так:

- ▶ добавим в сериализатор SR вход en :
 - ▶ $en = 1 \Rightarrow$ сериализатор работает как обычно
 - ▶ $en = 0 \Rightarrow$ сериализатор не сдвигает хранящееся число
- ▶ добавим в ведомое устройство *управляемый буфер*, подходящим образом изолирующий и подключающий выход $miso$

SPI: реализация

Итог:

