

Языки описания схем

(mk.cs.msu.ru → Лекционные курсы → Языки описания схем)

Блок 23

Автоматы с приостановкой
выполнения переходов


Лектор:

Подымов Владислав Васильевич

E-mail:

valdus@yandex.ru

Вступление/напоминание

 

Схемная трактовка символического автомата устроена так:

- ▶ Сброс схемы = перевод автомата в начальное состояние
- ▶ Автомат находится в каждом состоянии **ровно один такт**, и выполняет переходы между каждой парой соседних тактов
- ▶ Для определения выполняемого перехода используются значения сигналов непосредственно перед фронтом тактового сигнала
- ▶ Значения выходных сигналов однозначно определяются текущим состоянием автомата: это значения, помечающие состояние


Из-за **строгости** такой трактовки **управляющие автоматы**, разрабатываемые типовым способом, могут выходить излишне громоздкими

Приостановка автомата

Рассмотрим такую синхронную схему со сбросом:

- ▶ x и y — соответственно вход и выход ширины 1
- ▶ После сброса и до прочтения значения $x = 1$ выдаётся значение $y = 0$
- ▶ После прочтения значения $x = 1$ **в течение пяти тактов** выдаётся значение $y = 1$, и затем схема сбрасывается

 Если *строго и бездумно* придерживаться схемной трактовки автомата, то автомат, которому соответствует схема, будет выглядеть так:




Состояния автомата можно “содержательно” разбить на два класса: “выдаётся значение $y/0$ ” (начальное), и “выдаётся значение $y/1$ (остальные)

Преобразуем автомат так,

чтобы во втором классе оказалось не пять состояний, а одно

Приостановка автомата: локальный счётчик

 

Цепочку состояний с одинаковыми выходами можно заменить на одно состояние, например, так:

- ▶ Введём новый управляющий сигнал *finish*: индикатор конца цепочки
- ▶ Заменяем цепочку состояний с безусловными переходами на одно состояние с переходами по значению *finish*
- ▶ Добавим подходящую под схему управления сигналом *finish*

Приостановка автомата: локальный счётчик



Схему Σ можно устроить так:

- ▶ В ней реализован обратный отсчёт числа тактов, которые автомат должен находиться в состоянии “сверх положенного”
- ▶ Отсчёт начинается при переходе в состояние
- ▶ $finish = 1 \Leftrightarrow$ отсчёт завершён (число оставшихся “сверх”-тактов — 0)

На языке Verilog это может выглядеть так:

```
localparam S_LEFT = 0, S_RIGHT = 1;
reg state, next_state;
reg [2:0] counter; // здесь отсчитываем добавочные такты
wire finish; // индикатор конца цепочки состояний
// ... (типовая реализация автомата)
assign finish = (counter == 0);
always @(posedge clk)
    if(next_state == S_RIGHT) begin // нужно начать или продолжить отсчёт
        if(state == S_LEFT) counter <= 4; // начинаем отсчёт
        else counter <= counter - 1; // продолжаем отсчёт
    end else counter <= 1'bx; // отсчёта нет, значение счётчика неважно
```

Приостановка автомата

Необходимость “приостановить” автомат на заданное число тактов нередко возникает при разработке управляющих схем

При этом в рамках одного автомата такая приостановка может потребоваться для нескольких состояний, и для каждого состояния — на своё число тактов

Расширим понятие автомата так, чтобы


- ▶ наличие и разнообразие “приостановок” не влияло на наглядность автомата
- ▶ можно было предложить типовую реализацию расширенного автомата, не очень сильно отличающуюся от реализации *обычного* автомата

Приостановка автомата: глобальный счётчик


Расширим автомат так:

- ▶ Припишем каждому состоянию метку “* N ”:
“автомат находится состоянии N тактов, и затем выполняет переход”
- ▶ Метки “*1” будем опускать


Пример

 

Эквивалентный расширенный автомат:

 

 Приостановка автомата: глобальный счётчик




Особенности выполнения такого автомата:

- ▶ При переходе в **любое** состояние начинается обратный отсчёт
- ▶ Если состояние помечено записью “*N”, то отсчёт начинается с числа $(N - 1)$
 - ▶ То есть текущее отсчитываемое число — это то, на сколько тактов следует **отложить** выполнение перехода
- ▶ Если отсчёт дошёл до числа 0, то при чтении следующего символа выполняется переход

Отразим эти особенности в типовой реализации автомата

 Приостановка автомата: глобальный счётчик



```
localparam S_LEFT = 0, S_RIGHT = 1;
localparam C_LEFT = 0, C_RIGHT = 4; // (N-1) для каждого состояния
reg state, next_state;
reg [2:0] counter, next_counter;

always @(posedge clk, posedge rst)
    if(rst) begin
        state <= S_LEFT;
        counter <= C_LEFT; // в левом состоянии задерживаемся на (C_LEFT + 1) такт
    end else if(counter == 0) begin
        state <= next_state;
        counter <= next_counter; // если переходим в новое состояние, то начинаем отсчёт
    end else counter <= counter - 1; // если не переходим в новое состояние, то продолжаем отсчёт

assign y = (state == S_RIGHT); // функция выхода -- как обычно

always @* begin
    next_state = S_LEFT; // по умолчанию переходим влево ...
    next_counter = C_LEFT; // ... и остаёмся в нём один такт: C_LEFT + 1
    if(state == S_LEFT && x) begin
        next_state = S_RIGHT; // не по умолчанию переходим вправо ...
        next_counter = C_RIGHT; // ... и остаёмся в нём 5 тактов: C_RIGHT + 1
    end
end
```