

Языки описания схем


mk.cs.msu.ru → Лекционные курсы → Языки описания схем

Блок 31

Как дополнить
операционный автомат управляющим

Лектор:
Подымов Владислав Васильевич
E-mail:
valdus@yandex.ru

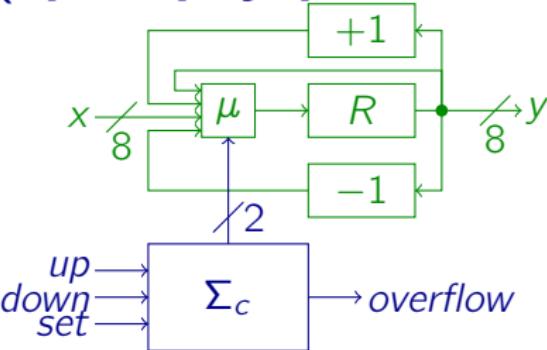Напоминание (пример, управляемый счётчик)



$$y(1) = 0$$


$$\text{overflow}(1) = 0$$

$$y(t+1) = \begin{cases} x(t), & \text{если } \text{set}(t) = 1; \\ y(t) + 1, & \text{если } \text{set}(t) = 0 \text{ и } \text{up}(t) = 1; \\ y(t) - 1, & \text{если } \text{set}(t) = \text{up}(t) = 0 \text{ и } \text{down}(t) = 1 \\ y(t) & \text{иначе} \end{cases}$$

$$\text{overflow}(t+1) = 1 \Leftrightarrow$$

при переходе от $y(t)$ к $y(t+1)$ происходит арифметическое переполнение

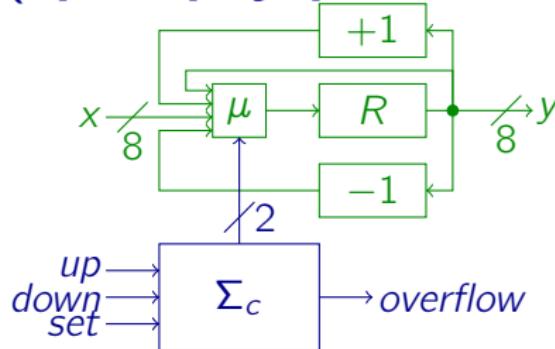Напоминание (пример, управляемый счётчик)



Попробуем, зная смысл всех управляющих сигналов и устройство операционного автомата, спроектировать управляющий автомат Σ_c . Для этого зададимся несколькими вопросами:

1. Как выходные значения Σ_c должны зависеть от входных, чтобы на выходах всей схемы появлялись подходящие значения?
2. Зависят ли выходные значения Σ_c от данных, содержащихся в операционном автомате?

При ответе на второй вопрос может понадобиться дополнить операционный автомат подсхемами, распознающими свойства данных для пересылки в управляющий автомат.


Типовое устройство управляющего автомата

Если текущее значение на выходе Σ_c **однозначно** определяется текущими значениями на входах, то входы и выход достаточно соединить подходящей комбинационной схемой

Иначе один из типовых способов разработки Σ_c — это разработка и типовая реализация подходящего **символьного автомата** \mathcal{A} :

- ▶ входные переменные $\mathcal{A} = \text{входы } \Sigma_c$
- ▶ предикаты $\mathcal{A} = \text{выражения выбранного языка описания схем}$
- ▶ выходные буквы $\mathcal{A} = \text{наборы значений на выходах } \Sigma_c$
- ▶ входные буквы \mathcal{A} читаются
при переходе от текущего такта к следующему в Σ_c
- ▶ выходной символ в заданном состоянии \mathcal{A} — это
 - ▶ значения на выходах Σ ,
 - которые должны **немедленно** установиться при переходе в состояние
- ▶ значения, посылаемые в Σ_d и определяющие то, как состояние Σ_d должно измениться **при переходе к следующему такту**

Как спроектировать управляющий автомат

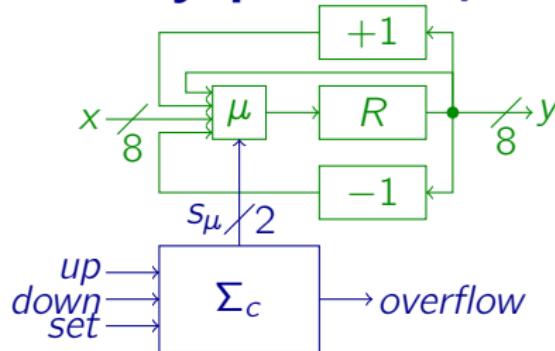

Правда ли, что значение s_μ однозначно определяется значениями *up*, *down* и *set* в тот же момент времени?


При переходе к следующему такту на выход μ должен перенаправляться

- ▶ *нижний* вход, если $set = 1$ (в тот же момент)
- ▶ *второй снизу* вход, если $set = up = 0$ и $down = 1$
- ▶ *второй сверху* вход, если $set = 0$ и $up = 1$
- ▶ *верхний* вход, если $up = down = set = 0$

Значит, ответ на поставленный только что вопрос — **да**

Обозначим соответствующую комбинационную схему записью Σ_μ

Как спроектировать управляющий автомат

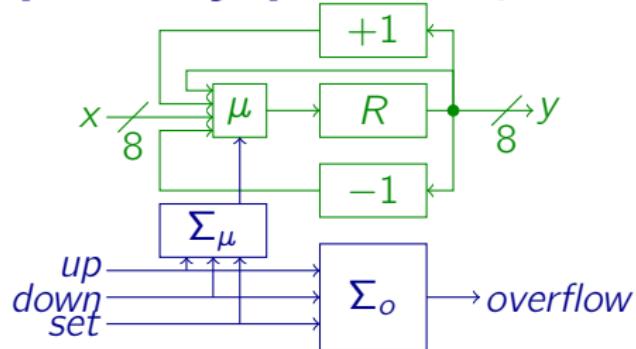


Правда ли, что значение *overflow* однозначно определяется значениями *up*, *down*, *set* в тот же момент времени?

Очевидно, что **нет**: текущее значение *overflow* зависит

- ▶ от значений *up*, *down*, *set*
в момент перехода от предыдущего такта к текущему и
- ▶ от значения *y* на предыдущем такте

Как спроектировать управляющий автомат

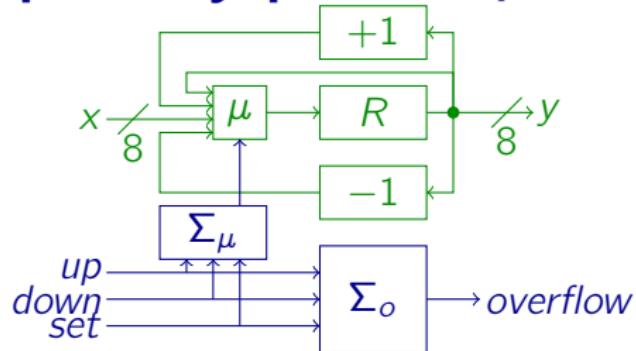


Проблема 1: $overflow$ зависит от **данных** y

Если **строго** придерживаться принципа разделения данных и управления, то **запрещено** посыпать **данные** y в Σ_o

Вместо этого можно

- ▶ выяснить, от каких **свойств** значения y зависит $overflow$
- ▶ добавить в **операционный автомат** подсхемы, распознающие эти свойства
- ▶ объявить результаты распознавания **управляющими сигналами** и послать в Σ_o

Как спроектировать управляющий автомат

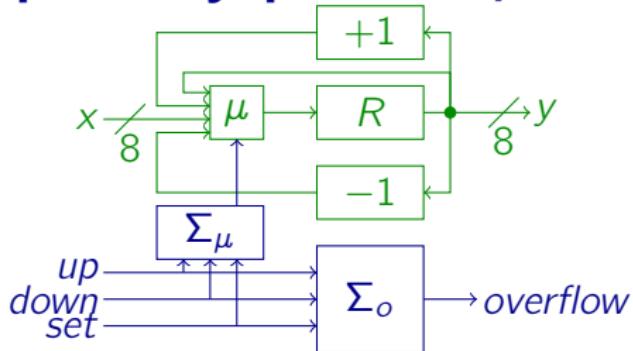

Проблема 1: $overflow$ зависит от **данных** y

Переполнение происходит в двух случаях:


1. $y = (11111111)$ при увеличении значения
2. $y = (00000000)$ при уменьшении значения

Добавим в **операционный автомат** подсхемы Σ_\uparrow , Σ_\downarrow :

- обе принимают на вход y и выдают на выход булево значение (b_\uparrow и b_\downarrow соответственно)
- $b_\uparrow = 1 \Leftrightarrow y = (11111111)$
- $b_\downarrow = 1 \Leftrightarrow y = (00000000)$

Точки b_\uparrow , b_\downarrow объявим **управляющими** и пошлём на вход Σ_o

Как спроектировать управляющий автомат

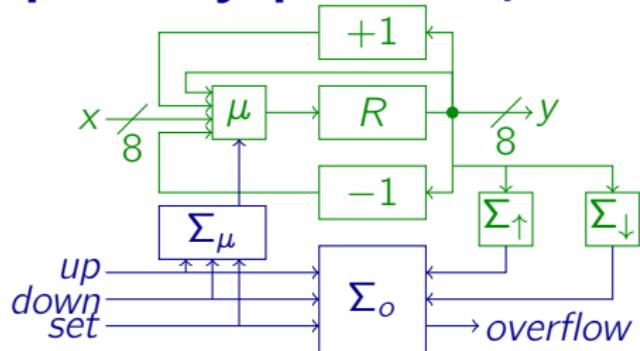


Проблема 2: $overflow$ зависит от входов Σ_o некомбинационно

Попробуем придумать **символьный автомат** A_o ,
описывающий зависимость $overflow$ от входов Σ_o

Если получится это сделать, то останется только
«бездумно» реализовать Σ_o как схему, соответствующую A_o ,
и схема Σ (наконец-таки!) будет полностью спроектирована


Как спроектировать управляющий автомат

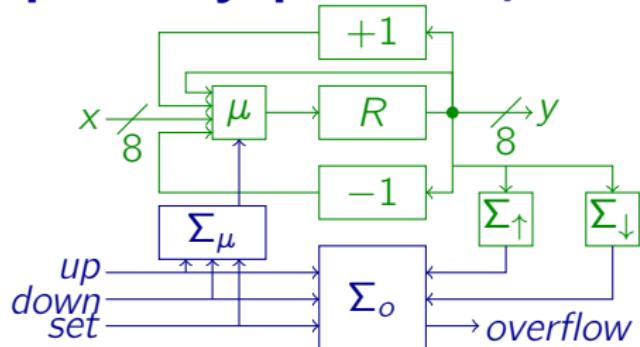


Проблема 2: $overflow$ зависит от входов Σ_o некомбинационно

Ответ (\mathcal{A}_o):
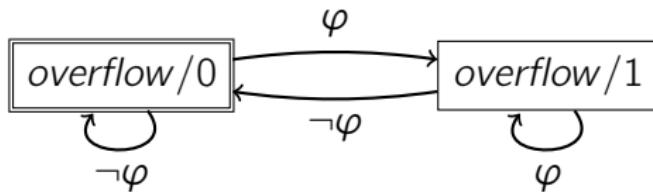
$$(\varphi: \neg set \ \& (up \ \& b_{\uparrow} \vee \neg up \ \& down \ \& b_{\downarrow}))$$



Итог

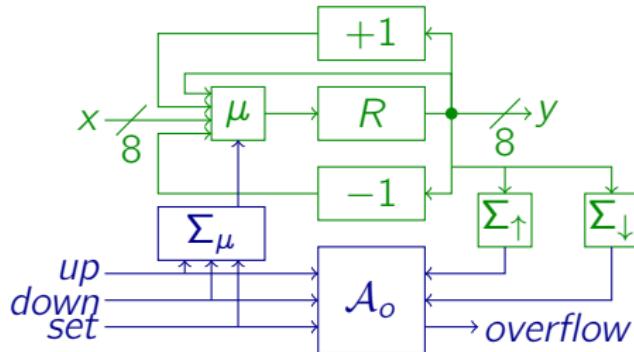


Разработка схемы управляемого счётчика со строгим разделением данных и управления завершена

В этом примере результат может показаться неоправданно громоздким и объёмным


Это впечатление проистекает в основном из простоты примера и уравновешивается массой преимуществ — в том числе: ...

Итог

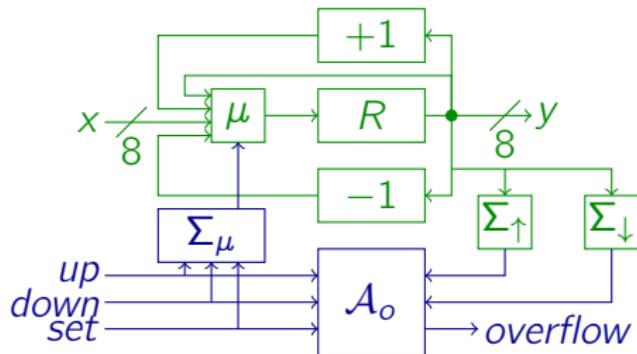

- ▶ В этой схеме очень хорошо видно следование **модульной парадигме** программирования
- ▶ Поиск ошибки при отладке завершается в одной из небольших «логически целостных» подсхем, исправить ошибку достаточно просто, и исправление предсказуемо влияет на результат

Итог

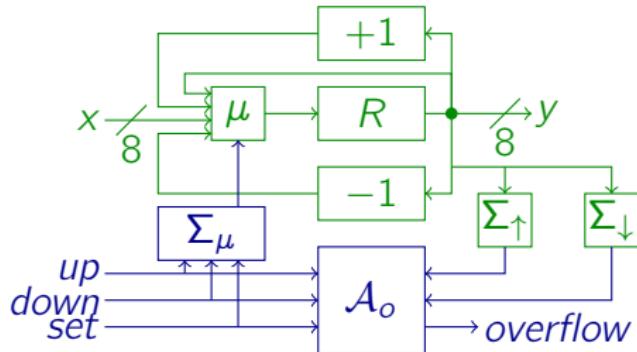

- ▶ И разработка, и отладка схемы упрощаются тем, что проектировать каждую подсхему можно почти независимо от остальных, и для этого требуется размышлять ровно над одним из трёх вопросов, не смешивая их:
 - ▶ Какие способы преобразования данных нужны в схеме? (операционный автомат)
 - ▶ Как следует управлять этими способами? (управляющий автомат)
 - ▶ Какие свойства данных потребуются для такого управления? (реализация свойств данных в операционном автомате)