

Языки описания схем

mk.cs.msu.ru → Лекционные курсы → Языки описания схем

Блок 30

Как спроектировать
операционный автомат

Лектор:


Подымов Владислав Васильевич

E-mail:

valdus@yandex.ru

ВМК МГУ, 2025, сентябрь–декабрь

 Напоминание (пример, управляемый счётчик)



$$y(1) = 0$$

$$\text{overflow}(1) = 0$$


$$y(t+1) = \begin{cases} x(t), & \text{если } \text{set}(t) = 1; \\ y(t) + 1, & \text{если } \text{set}(t) = 0 \text{ и } \text{up}(t) = 1; \\ y(t) - 1, & \text{если } \text{set}(t) = \text{up}(t) = 0 \text{ и } \text{down}(t) = 1 \\ y(t) & \text{иначе} \end{cases}$$

$$\text{overflow}(t+1) = 1 \Leftrightarrow$$

при переходе от $y(t)$ к $y(t+1)$ происходит арифметическое переполнение

На этом примере обсудим типовой способ разработки операционного автомата (Σ_d)

1. Забываем про управляемый автомат

 

Забудем на время про


- ▶ управляемый автомат и
- ▶ точную зависимость значения $y(t + 1)$ от значений $up(t)$, $down(t)$, $set(t)$, $overflow(t)$, и

попробуем реализовать операционный автомат, отталкиваясь **только** от спектра выражений, задающих $y(t + 1)$

Для этого зададимся таким вопросом:

Что в целом должна уметь делать схема с данными (x и, быть может, не только), чтобы всегда была возможность получить требуемые выходные данные (y)?

2. Проектируем память

 

Определимся с основными ячейками памяти операционного автомата

Данные y **неоднозначно** определяются значениями на входах — значит, их потребуется извлекать из регистров


Пойдём по простому пути:

y — **состояние параллельного регистра (R)**



$y(1) = 0$, а значит, R — это регистром со сбросом

3. Определяем вспомогательные подсхемы

 

Для каждого способа преобразования данных
подумаем, что потребуется добавить в схему для этого преобразования


Первый способ: $y(t + 1) = y(t)$

Достаточно направить выход R на вход:




Второй способ: $y(t + 1) = y(t) + 1$

 Достаточно направить выход R на вход,
поставив посередине подходящую комбинационную схему:




3. Определяем вспомогательные подсхемы

 

Третий способ: $y(t+1) = y(t) - 1$

 Здесь всё то же самое, только комбинационная схема другая:




Четвёртый способ: $y(t+1) = x(t)$

Достаточно направить x на вход R :



 4. Совмещаем вспомогательные подсхемы


Совместим получившиеся схемы, «визуально наложив» их друг на друга



В схеме возникла **точка конфликта** пересылаемых данных, делающая схему некорректной: в одну точку (вход R) по задумке должно пересылаться несколько различных данных (x , y , $y + 1$, $y - 1$)

Но эти данные должны пересылаться не одновременно: в каждый момент времени должно **выбираться** только одно из этих значений

 Типовой способ разрешения конфликта: добавим **мультиплексор** (μ) в точку конфликта, и оставим выбор значений **управляющему** автомatu



Итог

Так обычно и разрабатывается операционный автомат:

1. Управляющий автомат откладывается в сторону
2. Приблизительно расставляются регистры данных
3. Реализуются все подсхемы преобразования данных
4. В точках конфликта расставляются мультиплексоры с добавлением соответствующих управляющих сигналов

Промежуточный итог для управляемого счётчика:

