

# Языки описания схем

[mk.cs.msu.ru](http://mk.cs.msu.ru) → Лекционные курсы → Языки описания схем

## Блок 8

Ещё несколько слов о триггерах:

Синхронные триггеры

Асинхронные триггеры

Типичные входы триггеров

Лектор:


Подымов Владислав Васильевич

E-mail:

[valdus@yandex.ru](mailto:valdus@yandex.ru)

# Вступление

**Напоминание:** D-триггер

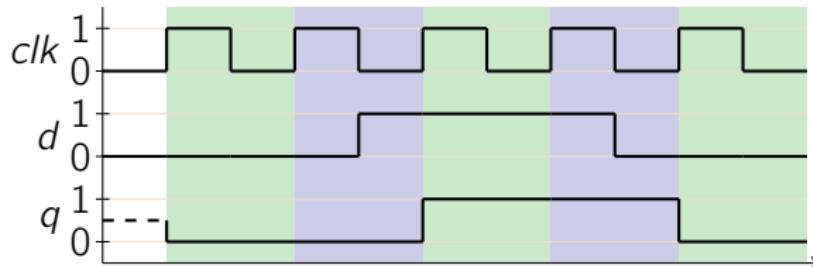

- ▶ Значение **сигнала** на входе  $d$  сохраняется в момент каждого положительного фронта **тактового сигнала**
- ▶ Значение **сигнала** на выходе  $q$  всегда совпадает с последним сохранённым значением

Какие бывают триггеры, что у них общего и чем они различаются?

# Синхронные триггеры

Синхронный триггер — это схема  $\Sigma$ , устроенная следующим образом

**Как правило**, в каждый момент времени  $\Sigma$  находится  
в одном из двух **основных состояний**: 0 или 1

**Исключения:**

- ▶ Когда состояние изменяется,  $\Sigma$  кратковременно (**мгновенно**)  
проходит через особое **переходное** состояние
- ▶ При «неправильной» работе  $\Sigma$  может переходить  
в **неспецифицированное** состояние (\*) с неизвестным поведением

В  $\Sigma$  обязательно содержится **тактовый вход**, через который  
поступает **тактовый сигнал ( $clk$ )** с заранее заданным **активным уровнем**

**Активный уровень триггера** задаётся как активный уровень сигнала  $clk$

По умолчанию будем считать все синхронные триггеры  
**положительными**

Состояния  $\Sigma$  могут изменяться только во время передних фронтов  $clk$

Значения на выходах  $\Sigma$  зависят только от текущего состояния

# Синхронные триггеры

Символом  $q$  [записью  $\bar{q}$ ] принято обозначать

- ▶ текущее состояние триггера [отрицание текущего состояния], а также
- ▶ выход, значение на котором всегда равно [противоположно] текущему состоянию

Обычно в триггерах содержатся только выходы  $q$  и  $\bar{q}$

## Табличный способ задания синхронного триггера

с входами  $i_1, \dots, i_n$  (кроме тактового):  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n, v \in B; v' \in \{0, 1, *\})$

$i_1, \dots, i_n$	$q$	$q'$	$i_1(t), \dots, i_n(t)$	$q(t)$	$q(t+1)$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
$\alpha_1 \dots \alpha_n$	$v$	$v'$	$\alpha_1 \dots \alpha_n$	$v$	$v'$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$

Оно же:

**Трактовка:** если перед передним фронтом  $cl/k$  триггер находился в состоянии  $v$  и на входах были значения  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ , то после фронта триггер перейдёт в состояние  $v'$

# Синхронные триггеры

**Пример:** табличный способ задания D-триггера

$d$	$q$	$q'$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

$d(t)$	$q(t)$	$q(t + 1)$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

# Асинхронные триггеры

Асинхронный триггер не имеет тактового входа, тактового сигнала и соответствующих ограничений на поведение, а в остальном устроен так же, как синхронный

## Табличный способ задания асинхронного триггера

с входами  $i_1, \dots, i_n$ :

$(\alpha_1, \dots, \alpha_n \in B; v \in \{0, 1, q, *\})$

$i_1, \dots, i_n$	$q$
...	...
$\alpha_1 \dots \alpha_n$	$v$
...	...

**Трактовка:** если значения на входах равны  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  и

- ▶  $v \neq q$ , то триггер переходит в состояние  $v$  и остаётся в этом состоянии, пока значения на входах не изменятся
- ▶  $v = q$ , то триггер не изменяет своё состояние

# Асинхронные триггеры

**Пример:** табличный способ задания

RS-триггера

D-защёлки

$s$	$r$	$q$
0	0	$q$
0	1	0
1	0	1
1	1	*

$e$	$d$	$q$
0	0	$q$
0	1	$q$
1	0	0
1	1	1

## Дополнительные входы триггеров

В триггеры нередко добавляются входы, особым (простым и предсказуемым) образом изменяющие поведение и изменяющие название «триггер  $T$ » на «триггер  $T$  с таким-то входом»

### Типичные дополнительные входы синхронных триггеров:

#### Синхронный сброс $sr$

Если  $sr(t) = 1$ , то  $q(t + 1) = 0$

Если  $sr(t) = 0$ , то значение  $q(t + 1)$  определяется согласно таблице

#### Синхронная установка $ss$

Если  $ss(t) = 1$ , то  $q(t + 1) = 1$

Если  $ss(t) = 0$ , то значение  $q(t + 1)$  определяется согласно таблице

# Дополнительные входы триггеров

Типичные дополнительные входы любых триггеров:

Асинхронный сброс *ar*

Если  $ar = 1$ , то триггер переходит в состояние 0 и остаётся в нём, пока значение *ar* не изменится

Если  $ar = 0$ , то триггер функционирует обычным образом

Асинхронная установка *as*

Если  $as = 1$ , то триггер переходит в состояние 1 и остаётся в нём, пока значение *as* не изменится

Если  $as = 0$ , то триггер функционирует обычным образом

Включение *en*


Если  $en = 0$ , то триггер не изменяет своё состояние

Если  $en = 1$ , то триггер функционирует обычным образом


## Дополнительные входы триггеров

## Примеры


D-триггер:

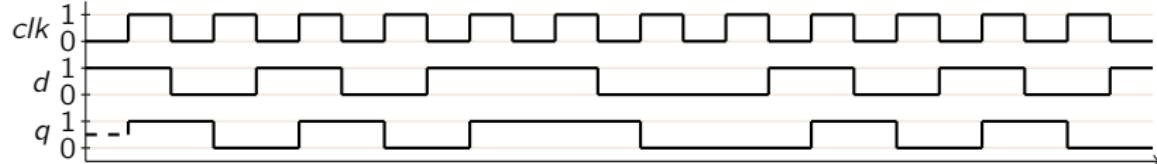

D-триггер с синхронным сбросом:

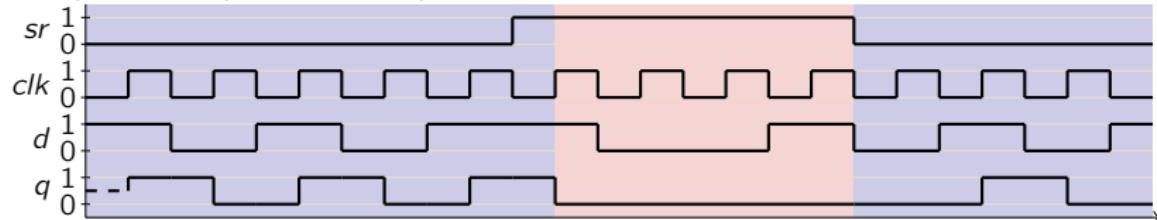


D-триггер с асинхронным сбросом:

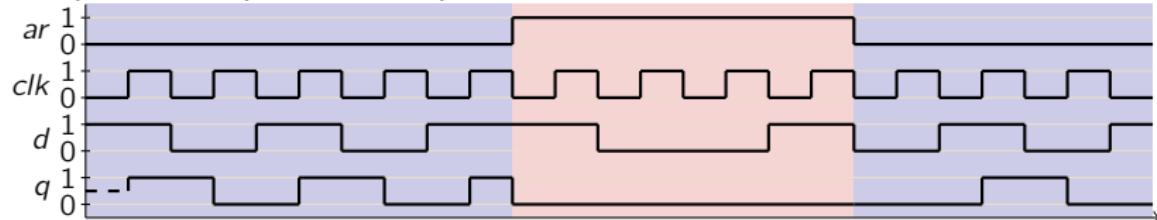


# Дополнительные входы триггеров

## Примеры


D-триггер:

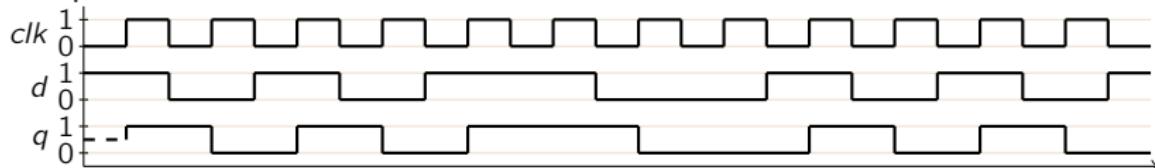

D-триггер с синхронной установкой:

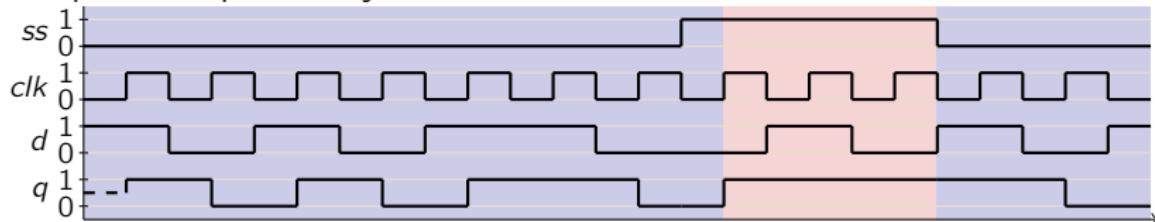


D-триггер с асинхронной установкой:

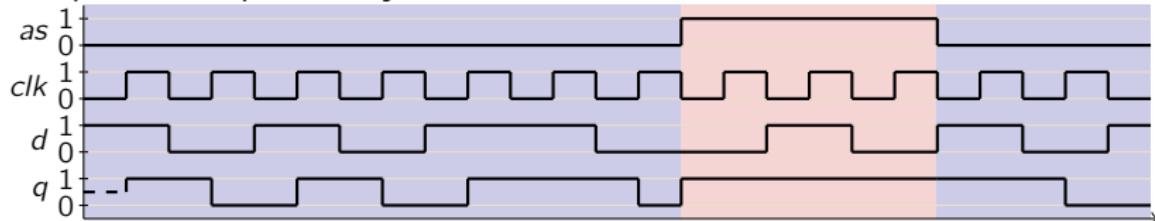


# Дополнительные входы триггеров

## Примеры

D-триггер:

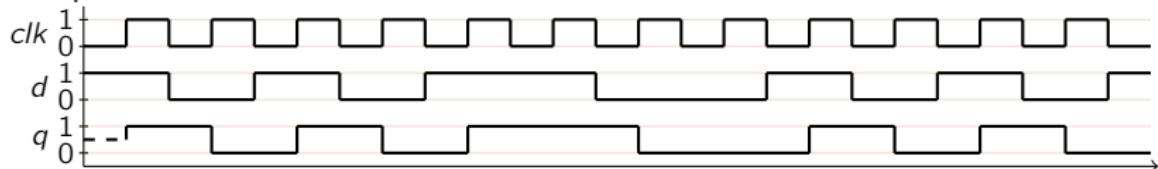


D-триггер с включением:

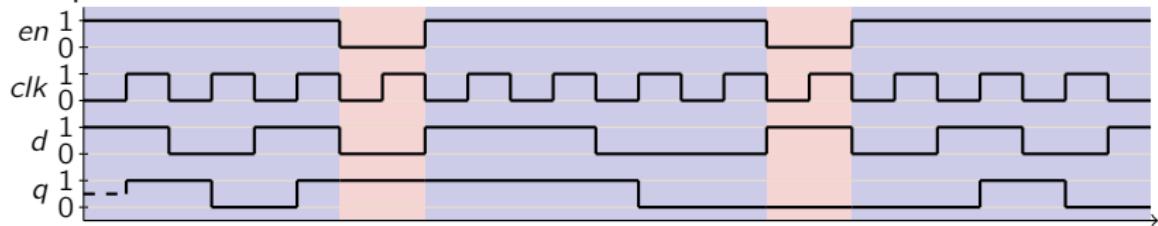


# Дополнительные входы триггеров

## Примеры


D-защёлка:

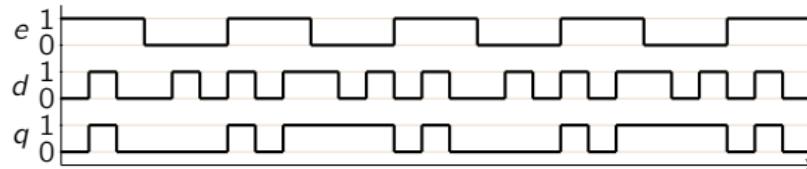

D-защёлка с асинхронным сбросом:

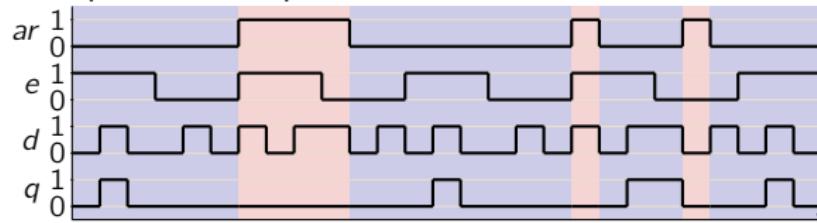


D-защёлка с асинхронной установкой:

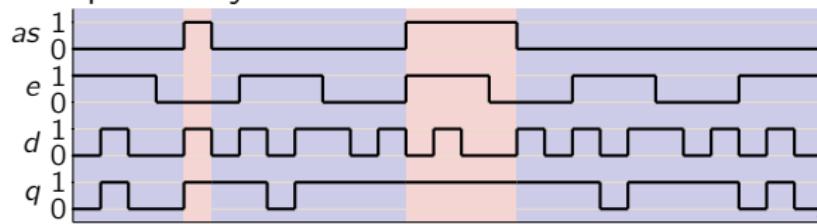

# Дополнительные входы триггеров

## Примеры

D-защёлка:

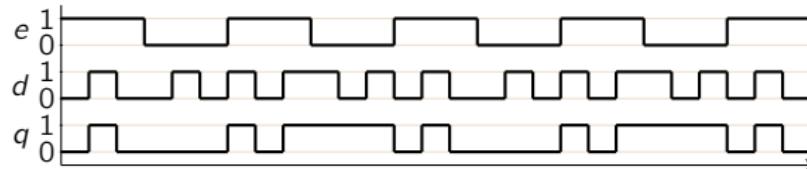

D-защёлка с включением:

