

Языки описания схем

(mk.cs.msu.ru → Лекционные курсы → Языки описания схем)

Блок 19

Verilog:

реализация управляющего автомата

лектор:

Подымов Владислав Васильевич

e-mail:

valdus@yandex.ru

Осень 2018

Вступление

Управляющий автомат — это *в конечном итоге* последовательная схема, как и операционный автомат


Реализация управляющего автомата — это **любая** реализация соответствующей последовательной схемы

При этом управляющий автомат **как математический объект** (*блоки 14, 17*) легко транслируется в последовательную схему, содержащую:

1. **один** параллельный регистр со сбросом, ширина w которого определяется количеством состояний Q :
$$w = \lceil \log_2 |Q| \rceil$$
2. комбинационную схему, порождаемую функцией переходов
3. комбинационную схему, порождаемую функцией выхода

Далее приведены несколько “классических” способов описания этих компонентов на языке Verilog, позволяющих меньше ошибаться и дающих возможность средству синтеза извлечь диаграмму Мура из схемы

Сквозной пример

 

Это диаграмма Мура управляющего автомата для “сложного” счётчика S_2 из *блока 17*


Входы:

- ▶ clk: тактовый
- ▶ reset: асинхронный сброс
- ▶ eq100: “число в операционном автомате равно 100”

Выходы:

- ▶ rst: “обнулить число в операционном автомате”
- ▶ load: “прибавить 1 к числу в операционном автомате”

(V) Сквозной пример

 


Начало всех “классических” реализаций автомата одинаковое:
название модуля и описание портов


Например:

```
module fsm(input  clk, reset, eq100,  
           output rst, load);  
    // тело модуля  
endmodule
```

(V) Управляющий автомат, вариант 1

 

Тело модуля:

 


Σ_o — комбинационная схема для функции выхода

Σ_t — комбинационная схема для функции переходов

state — текущее состояние (текущее значение регистра)

nstate — новое состояние (новое значение регистра)


(V) Управляющий автомат, вариант 1

 

Регистр автомата:

```
reg [1:0] state, nstate;  
always @(posedge clk, posedge reset)  
    if(reset) state <= 0;  
    else      state <= nstate;
```

(V) Управляющий автомат, вариант 1

 


Описание Σ_t — произвольное, например:

```
always @(*)
  case(state)
    0: nstate = 1;
    1: if(eq100) nstate = 1;
       else      nstate = 2;
    2: nstate = 1;
    default: nstate = 0;
  endcase
```

```
always @(*)
begin
  nstate = 1;
  if(state == 1
    && !eq100)
    nstate = 2;
end
```

(V) Управляющий автомат, вариант 1

 


Описание Σ_o — произвольное, например:


```
reg rst, load;
always @(*)
begin
    rst = 0;
    load = 0;
    case(state)
    0: rst = 1;
    2: load = 1;
    endcase;
end
```

```
assign rst =
    (state == 0);
assign load =
    (state == 2);
```


(V) Управляющий автомат, вариант 2

 


Тело модуля:

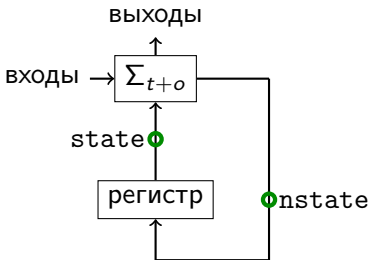

Σ_{t+o} — комбинационная схема, реализующая
и функцию переходов, и функцию выхода
state — текущее состояние (текущее значение регистра)
nstate — новое состояние (новое значение регистра)


(V) Управляющий автомат, вариант 2

 

Описание Σ_{t+o} может выглядеть, например, так:

```
reg rst, load;
always @(*)
begin
    rst = 0;
    load = 0;
    nstate = 1;
    case(state)
    0: rst = 1;
    1: if(!eq100) nstate = 2;
    2: load = 1;
    endcase;
end
```

(V) Управляющий автомат, варианты 1*, 2*

 


Как бы ни проектировался код автомата,
можно повысить его наглядность и избежать опечаток
использованием “говорящих” названий состояний

Например:

(в теле модуля)

```
localparam integer  
    stRst = 0,  
    stCheck = 1,  
    stLoad = 2;
```


(V) Управляющий автомат, варианты 1*, 2*

 

Регистр автомата с учётом имён состояний:

```
reg [1:0] state, nstate;  
always @(posedge clk, posedge reset)  
    if(reset) state <= stRst;  
    else      state <= nstate;
```


(V) Управляющий автомат, варианты 1*, 2*

 

Возможное описание Σ_t с учётом имён состояний:

```
always @(*)
begin
    nstate = stCheck;
    if(nstate == stCheck && !eq100)
        nstate = stLoad;
end
```

(V) Управляющий автомат, варианты 1*, 2*

 

Возможное описание Σ_o с учётом имён состояний:

```
reg rst, load;
always @(*)
begin
    rst = 0;
    load = 0;
    case(state)
    stRst: rst = 1;
    stLoad: load = 1;
    endcase;
end
```

```
assign rst =
    (state == stRst);
assign load =
    (state == stLoad);
```