

Программируемые логические интегральные схемы

(спецкурс)

2017, весенний семестр


Чем будем заниматься?

Учиться разрабатывать **схемы**, управляющие аппаратурой

Управление происходит выставлением значений

- 0 (низкий уровень напряжения) и
- 1 (высокий уровень напряжения)

в реальном времени в нужных проводах

 

Пример: счётчик чётности для события “сигнал in изменяется с 0 на 1”

in – входной сигнал

например, поступающий с кнопки, включающей и выключающей лампочку


parity – выходной сигнал, вырабатываемый схемой

например, управляющий цепью подачи напряжения на лампочку


Основные примитивы схем

Комбинационные элементы


Как это было в СФЭ

 

Как это выглядит в комбинационных схемах

 


Как это работает

 


Основные примитивы схем

 Комбинационные элементы можно соединять в комбинационные схемы так же, как и функциональные элементы в СФЭ



Основные примитивы схем

 
Логически целостные части проектируемой схемы образуют модули (“чёрные ящики”) на более высоком уровне абстракции при проектировании



Часто на входах и выходах модулей располагаются структуры, представляющие собой массивы (здесь принято говорить “**шины**”) данных (например, здесь – три шины, содержащие двоичные записи чисел x , y , z)

Основные примитивы схем

 Логически целостные части проектируемой схемы образуют модули (“чёрные ящики”) на более высоком уровне абстракции при проектировании




Часто на входах и выходах модулей располагаются структуры, представляющие собой массивы (здесь принято говорить “**шины**”) данных (например, здесь – три шины, содержащие двоичные записи чисел x , y , z)

Для обозначения шин данных используется особая графическая нотация

Основные примитивы схем

RS-защёлка



(или RS-триггер)

 

Основные примитивы схем


RS-защёлка

(или RS-триггер)

 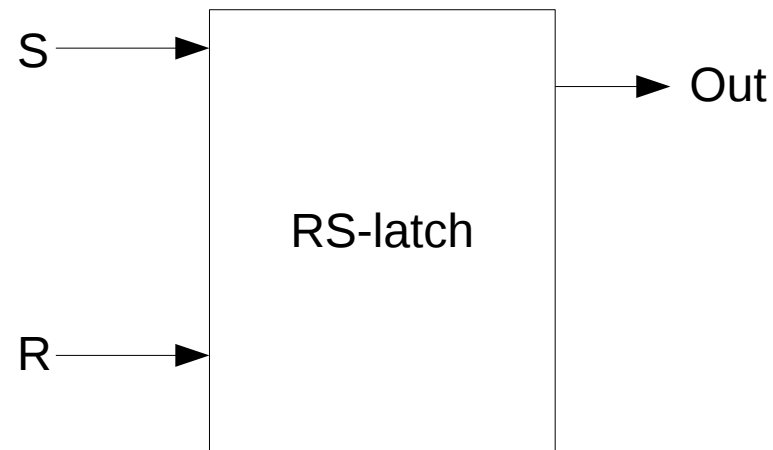

Основные примитивы схем



Тактовый сигнал

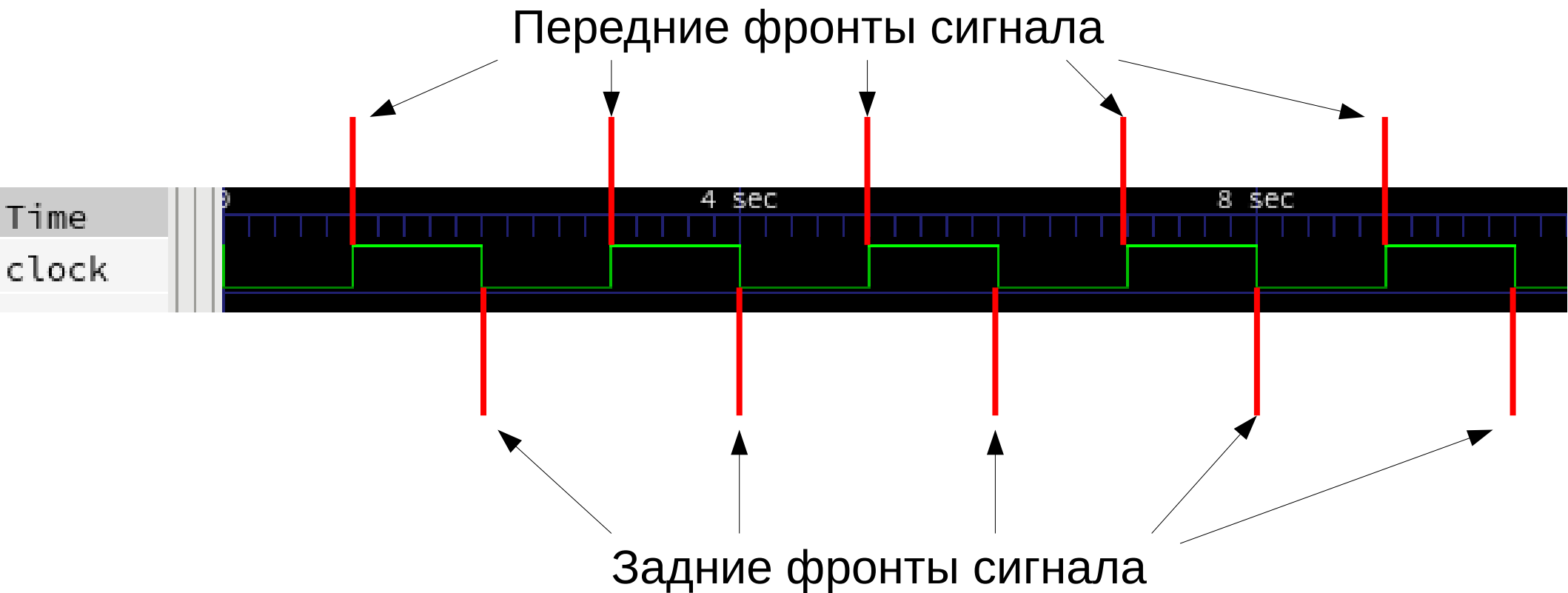

Основные примитивы схем


D-защёлка

(delayed input)

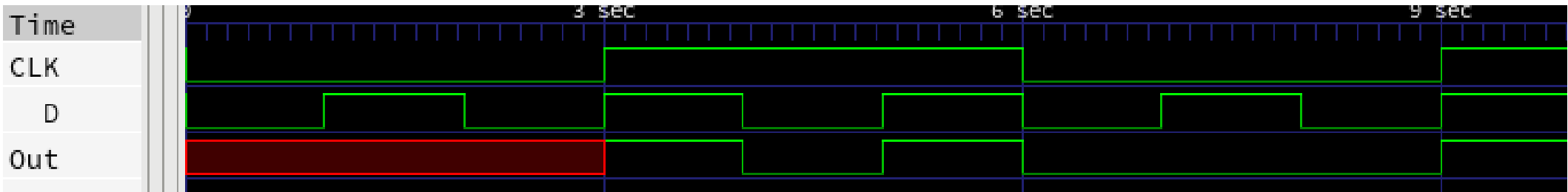 



Основные примитивы схем

D-защёлка

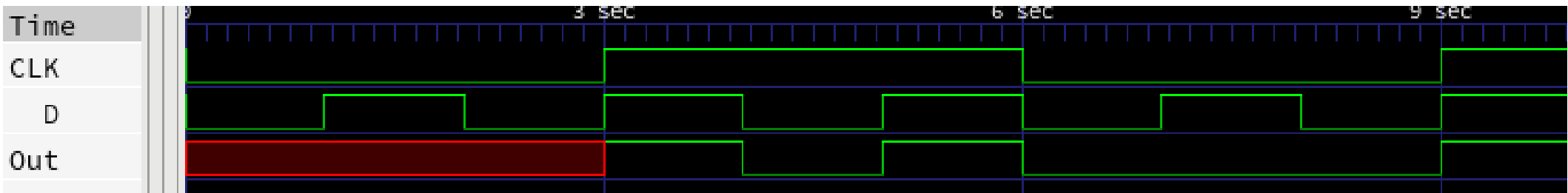


Основные примитивы схем

D-триггер

  


Основные примитивы схем


D-триггер

 

 Этот треугольник означает, что модуль реагирует на фронт сигнала



Основные примитивы схем

 


D-триггер – это наиболее часто встречающаяся реализация **ячейки памяти** в схеме

Если попытаться коротко описать работу D-триггера с учётом знаний, имеющихся из курса “Дискретная математика”, то описание выйдет такое:

D-триггер – это “реальная” схема, дискретной моделью которой является **элемент единичной задержки в СФЭЗ**

Единственное функциональное отличие D-триггера от элемента задержки состоит в том, что *абстрактное дискретное* время заменяется на дискретный подсчёт передних фронтов *реального* тактового сигнала

Основные примитивы схем

 

“Реальный” аналог СФЭ - это

комбинационная схема

*(более точно, это “реальная” схема без памяти:
в каждый момент времени выходы зависят
только от входов в тот же момент времени)*


“Реальный” аналог СФЭЗ - это

последовательная схема


(более точно, это “реальная” схема памятью)

А что такое “тот же момент времени”?

Основные примитивы схем

 

 А какое значение выдаётся на выход D-триггера до самого первого переднего фронта тактового сигнала?



Чтобы логические элементы заработали как надо, на них должно быть подано напряжение


В зависимости от того, в каком порядке подавалось напряжение и как элементы реагировали на “плохие” напряжения,

в конечном итоге на выходе до первого фронта CLK может оказаться **любое** значение

Более того, в реальных схемах память *вряд ли* будет реализована именно так

Основные примитивы схем

D-триггер со сбросом

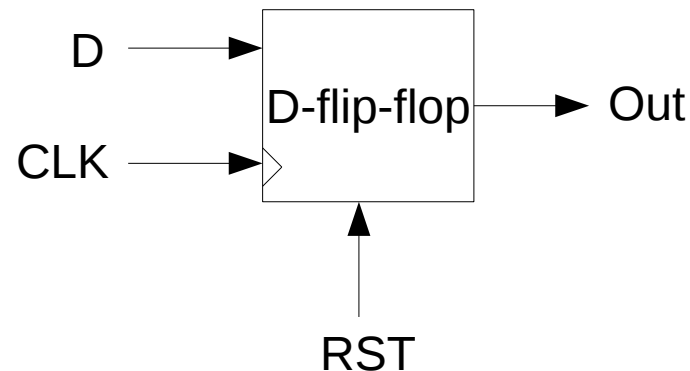

Чтобы исключить неопределённость начального значения выхода триггера, проектировщики схем часто вводят два сигнала синхронизации в схеме:

- тактовый сигнал (CLK)
- сигнал сброса (RST)

По переднему фронту сигнала сброса D-триггер со сбросом запоминает и выдаёт на выход значение “0”

Сигнал сброса, как и тактовый сигнал, может быть подан на все элементы памяти схемы, и в момент сброса схема может считаться полностью инициализированной

Ещё о тактовом сигнале

А что такого особенного в тактовом сигнале?

На самом деле тактовый сигнал – это точно такой же сигнал, как и все остальные


Иначе говоря, **любой** сигнал может выступать в роли тактового

Обычно сигнал называют тактовым, если с его помощью синхронизируется работа нескольких концептуально независимых частей схемы (как правило, с помощью подсчёта передних фронтов)



Правило хорошего тона:

стараться выдерживать заданную частоту осцилляции тактового сигнала

 
Но по большому счёту, даже такой сигнал можно считать тактовым, если мы с его помощью синхронизируем разные части схемы:




Пример: двухбитовый счётчик

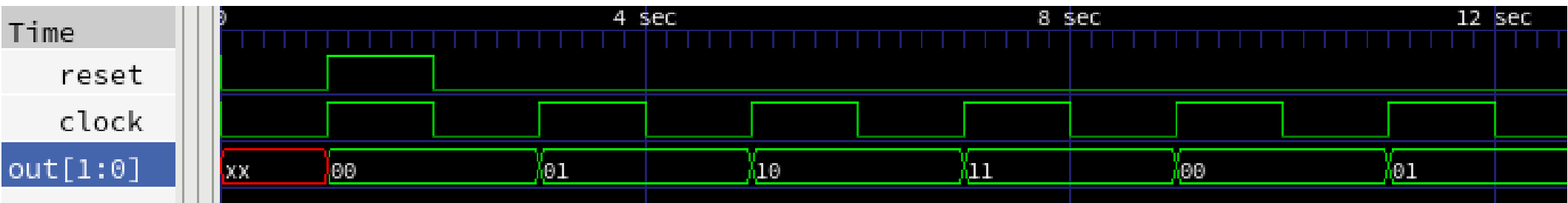 

Пример: двухбитовый счётчик

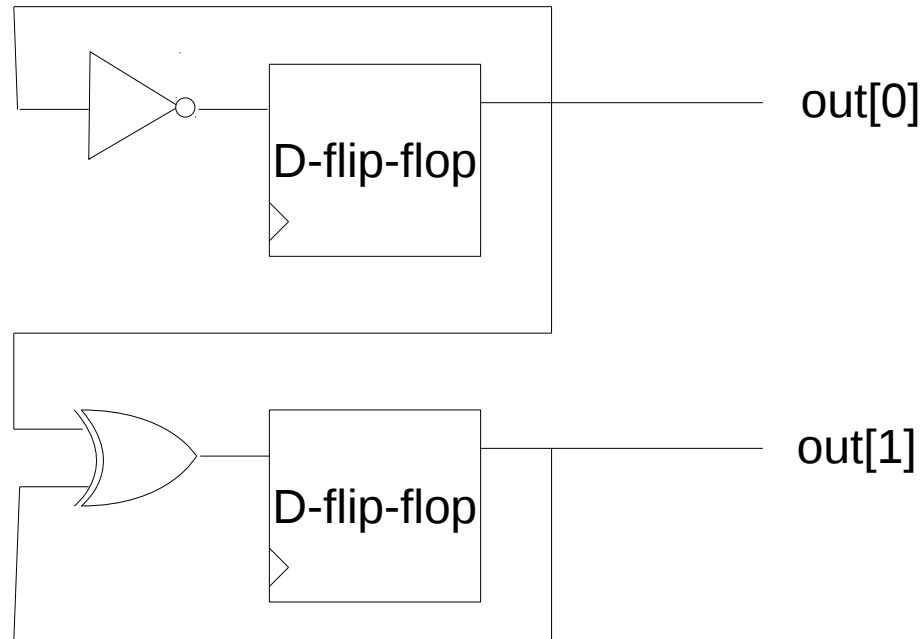

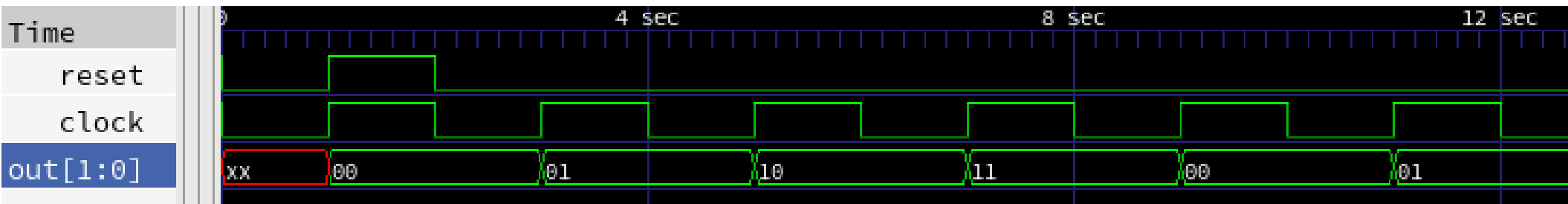Сигнал CLK и сигнал RST, направленные на входы обоих триггеров, опущены для повышения читаемости схемы



Пример: двухбитовый счётчик

Как это выглядит на плате

Требования по технике и программам

По желанию можем попробовать организовать работу с платами в компьютерном классе

Если захотите учиться писать схемы самостоятельно, то вам понадобятся:

- Quartus Prime software Lite edition (включая ModelSim)
для работы непосредственно с платой DE0-Nano
можно скачать с сайта *altera.com*
- Icarus Verilog
для более быстрой работы со схемами, когда под рукой нет платы
любая система: скачать с сайта *iverilog.icarus.com*
Linux: поставить пакет *iverilog* из официального репозитория
- GtkWave
для удобной визуализации сигналов при работе с Icarus Verilog
любая система: скачать с сайта *gtkwave.sourceforge.net*
Linux: поставить пакет *gtkwave* из официального репозитория

Некоторые полезные ресурсы

mk.cs.msu.ru → Спецкурсы → Программируемые логические интегральные схемы

Это страница курса, на ней будет много всего полезного, и в частности, выложены слайды, по которым рассказывалась первая часть спецкурса в осеннем семестре (в текущей второй части некоторые моменты будут повторяться)

mk.cs.msu.ru → Семинары → Практикум по пакетам проектирования сверхбольших интегральных схем (осенний семестр 2016 года)

Это страница практикума для магистров второго года обучения, на основе которого создавался эта упрощённая версия: спецкурс

asic-world.com

Это ресурс, на котором некоторые проектировщики схем выкладывают пояснения и инструкции по всему, по чему только можно (в частности, доходчиво объясняют всё про Verilog)

edaplayground.com

Некоторые студенты, не желающие настраивать у себя на компьютере нужные программы, были замечены разрабатывающими схемы в web-интерфейсе этого сайта

Как это всё выглядит в Verilog

Синтаксис языка Verilog описан в слайдах **на страницах спецкурса и практикума**

Домашнее задание:

- поставить Quartus, Icarus Verilog и GtkWave
- посмотреть в слайды с синтаксисом языка Verilog на страницах спецкурса и практикума и разобраться в том, как устроен Verilog
- чтобы проверить своё понимание синтаксиса, можно попытаться написать модуль с однобитовыми входами x_1 , x_2 и выходом o , считающий чётность числа событий “сигнал x_1 переключился и совпал с сигналом x_2 ” и выслать решение на почту
- *(по желанию)* можно попробовать получить осциллограммы, однако про симуляцию и их получение скорее всего будет одно из дальнейших занятий