

Языки описания схем

(mk.cs.msu.ru → Лекционные курсы → Языки описания схем)

Блок П6

Практика:
операционный и управляющий автоматы
в Verilog

Лектор:
Подымов Владислав Васильевич

E-mail:
valdus@yandex.ru

Упражнение

Разработать на языке Verilog синхронную схему с асинхронным сбросом с заданным поведением, придерживаясь принципа разделения данных и управления:

- ▶ Разработать операционный автомат
- ▶ Разработать управляющий автомат как комбинационную схему или типовую реализацию автомата
- ▶ Соединить операционный и управляющий автоматы в итоговую схему

Упражнение

1. Счётчик

выход ширины 8: y

- ▶ $y(1) = 0$
- ▶ $y(t + 1) = y(t) + 1$ (с переполнением)

2. Двойной чередующийся счётчик

выходы ширины 8: y, z

- ▶ $y(1) = z(1) = 0$
- ▶ После сброса значения счётчиков (по тактам) поочерёдно увеличиваются на 1: сначала y , затем z , затем y , затем z , ...

3. Двойной конечный счётчик

выходы ширины 8: y, z

- ▶ $y(1) = z(1) = 0$
- ▶ После сброса значение y два раза увеличивается на 1, затем значение z три раза увеличивается на 1, и затем значения не изменяются

Упражнение

4. Двойной счётчик с управляемым сбросом

входы ширины 1: r, n

выходы ширины 8: y_0, y_1

▶ $y_0(1) = y_1(1) = 0$

▶ После сброса:

▶ Если $r(t) = 0$, то $y_0(t+1) = y_0(t) + 1$ и $y_1(t+1) = y_1(t) + 1$

▶ Если $r(t) = 1$, то $y_{n(t)}(t+1) = 0$ и $y_{1-n(t)}(t+1) = y_{1-n(t)}(t) + 1$

5. Двойной ограниченный счётчик с управляемым сбросом

входы ▶ ширины 1: r, n

▶ ширины 8: $bound$

выходы ширины 8: y_0, y_1

▶ *Отличие от предыдущего пункта:*


если $y_i(t) = bound(t)$ и значение y_i должно увеличиться на 1, то вместо увеличения это значение остаётся прежним ($i \in \{0, 1\}$)

Упражнение

6. Сериализатор (база)

- ВХОДЫ**
- ▶ ширины 8: x
 - ▶ ширины 1: $start$
- ВЫХОД** ширины 1: y

Специфицированная часть поведения:

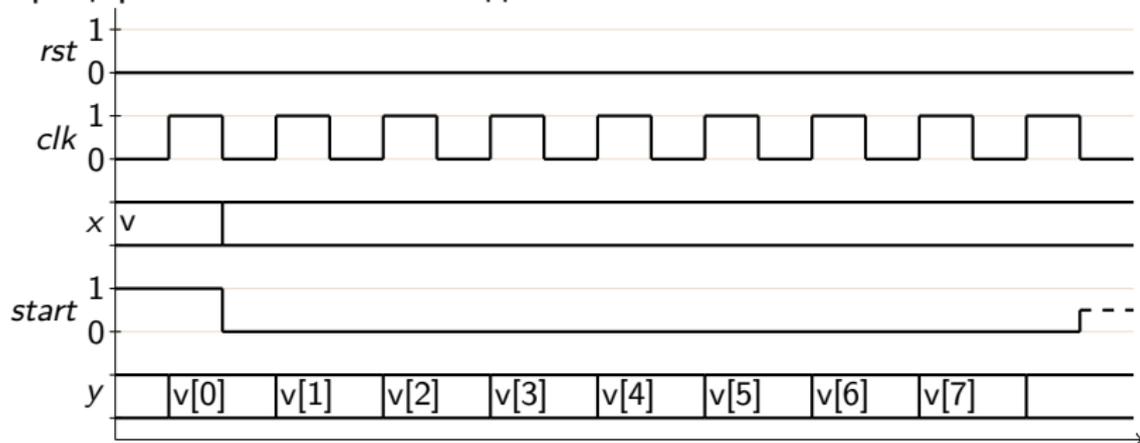

Упражнение

7. Сериализатор (индикатор последнего разряда)

ВХОДЫ ▶ ширины 8: x
 ▶ ширины 1: $start$

ВЫХОД ширины 1: y , msb

▶ *Новое в поведении:* $msb = 1 \Leftrightarrow$ в y выдаётся значение $v[7]$

8. Сериализатор (управление сменой разрядов)

ВХОДЫ ▶ ширины 8: x
 ▶ ширины 1: $start$, $next$

ВЫХОД ширины 1: y , msb

▶ *Новое в поведении:*

если на текущем такте в y выдаётся значение $v[i]$

и в конце такта читается значение $next = 0$,

то выдача следующих значений (или конец выдачи, если $i = 7$)

откладывается на один такт,

и на следующем такте выдаётся значение $v[i]$

Упражнение

9. Сериализатор (замедление)

- ВХОДЫ**
- ▶ ширины 8: x
 - ▶ ширины 1: $start$

ВЫХОД ширины 1: y , msb

- ▶ *Новое в поведении:*

каждый разряд $v[i]$ выдаётся в y три такта подряд вместо одного, после чего (*без откладываний*) выдаются следующие разряды

10. Сериализатор (индикатор конца)

- ВХОДЫ**
- ▶ ширины 8: x
 - ▶ ширины 1: $start$

ВЫХОД ширины 1: y , $finish$

- ▶ *Новое в поведении:*

$finish = 1 \Leftrightarrow$ сейчас третий такт выдачи значения $v[7]$