

Языки описания схем

(mk.cs.msu.ru → Лекционные курсы → Языки описания схем)

Блок 24

Как уменьшить автомат
Автоматы с таймерами


Лектор:

Подымов Владислав Васильевич

E-mail:

valdus@yandex.ru

Вступление/напоминание

 

Схемная трактовка символического автомата устроена так:

- ▶ Сброс схемы = перевод автомата в начальное состояние
- ▶ Автомат находится в каждом состоянии **ровно один такт**, и выполняет переходы между **каждой** парой соседних тактов
- ▶ Для определения выполняемого перехода используются значения сигналов непосредственно перед фронтом тактового сигнала
- ▶ Значения выходных сигналов однозначно определяются текущим состоянием автомата: это значения, помечающие состояние


Из-за **строгости** такой трактовки **управляющие автоматы**, разрабатываемые типовым способом, могут выходить излишне громоздкими

Вступление/напоминание

Для примера рассмотрим такую синхронную схему со сбросом:

- ▶ x и y — соответственно вход и выход ширины 1
- ▶ $y(0) = 0$, и если $x(0) = x(1) = \dots x(t) = 0$, то $y(t+1) = 0$
- ▶ Как только прочитано значение $x(t) = 1$, выдаются значения $y(t+1) = \dots = y(t+5) = 1$, и затем схема сбрасывается

 
Если представить эту схему в виде символьного автомата (\mathcal{A}), то он будет выглядеть как-то так:



Состояния автомата \mathcal{A} можно “содержательно” разбить на два класса:
“выдаётся значение $y/0$ ” (начальное), и
“выдаётся значение $y/1$ (остальные)”

Попробуем преобразовать \mathcal{A} так,
чтобы во втором классе изображалось не пять состояний, а одно


Слияние состояний автомата

 

Если объединить все пять состояний “y/1” в одно, то из этого состояния должна быть возможность перейти


- ▶ в состояние “y/0” и
- ▶ в себя

 Детерминированный выбор одного из получившихся переходов можно обеспечить при помощи подходящей **управляющей точки** (go) Для задания значения go понадобится отдельная подсхема (Σ) — **таймер**, отсчитывающий нужное число тактов



В общем случае Σ — это произвольная схема, реализующая требуемое условие выбора переходов автомата (не обязательно таймер)

Слияние состояний автомата

 

На языке Verilog это может выглядеть так:

```
// Параметры и точки автомата и схемы Σ
```

```
localparam S_LEFT = 0, S_RIGHT = 1;
reg state; wire next_state;
reg [2:0] timer; wire go;
```


```
// Автомат
```

```
always @(posedge clk) // В этом примере сброс синхронный
    if(rst) state <= S_LEFT;
    else state <= next_state;
assign y = (state == S_LEFT);
assign next_state = ((state == S_LEFT ? x : !go) ? S_RIGHT : S_LEFT);
```

```
// Схема Σ
```

```
always @(posedge clk)
    if(state == S_LEFT && next_state == S_RIGHT) // Если переход слева направо:
        timer <= 4; // начинаем отсчёт дополнительных тактов ожидания.
    else if(next_state == S_RIGHT) // Если петля справа:
        timer <= timer - 1; // уменьшаем число тактов ожидания.
assign go = (timer == 0); // Нет тактов ожидания ⇔ разрешён переход влево.
```


Слияние состояний автомата

 

// Схема Σ

```
always @(posedge clk)
    if(state == S_LEFT && next_state == S_RIGHT)
        timer <= 4;
    else if(next_state == S_RIGHT)
        timer <= timer - 1;
    assign go = (timer == 0);
```

 Пример схемного выполнения такого автомата с таймером:



Автоматы с таймерами

Необходимость приостановить выполнение переходов автомата на заданное число тактов нередко возникает при разработке управляющих схем


Такая приостановка может потребоваться для нескольких состояний, и для каждого состояния — на своё число тактов

Так как автомат не может находиться в нескольких состояниях одновременно, для реализации такой приостановки достаточно использовать один общий таймер


Обсудим удобочитаемое изображение и типовую реализацию автомата с таким таймером

Автоматы с таймерами

Фрагмент автомата вида

 

будем изображать так:

 


Если считать, что у автомата есть только **явно** изображённые состояния, то метка $*N$ приобретает следующий смысл: автомат должен продержаться в состоянии **ровно N тактов**, после чего выполнить переход обычным образом


Для единообразия положим, что по умолчанию каждому состоянию приписана метка $*1$

Автоматы с таймерами

Пример: автомат

 


можно изобразить и так:

 

Нижнее изображение можно трактовать как автомат с **двумя** состояниями:

- ▶ начальное: в нём автомат находится 1 такт
- ▶ неначальное: в нём автомат находится 5 тактов


Автоматы с таймерами

 

Схемную реализацию такого доразмеченного автомата можно устроить так:

- ▶ Добавим в автомат один таймер, способный сохранить число $(N - 1)$ для наибольшего N среди всех *-меток
- ▶ При сбросе и выполнении явно изображённого перехода в состояние с меткой $*N$ в таймере сохраняется значение $(N - 1)$
- ▶ Если в таймере сохранено значение 0, то выполняется следующий явно изображённый переход, а иначе значение в таймере уменьшается на единицу (и в автомате ничего не происходит)

Автоматы с таймерами

 

Как это может выглядеть:


```
// Параметры и точки
localparam S_LEFT = 0, S_RIGHT = 1;
reg state; wire next_state;
reg [2:0] timer, next_timer; // Текущее значение таймера и грядущее значение (N-1)

// Регистр состояния и таймера
always @(posedge clk)
    if(rst) begin
        state <= S_LEFT;
        timer <= 0; // Сброс => сохраняем (N-1) для начального состояния
    end else if(timer == 0) begin // В таймере 0 => выполняем переход
        state <= next_state;
        timer <= next_timer; // Сохраняем новое значение (N-1)
    end else timer <= timer - 1; // В таймере не 0 => обратный отсчёт

// Функции выхода и переходов
assign y = (state == S_RIGHT);
assign next_state = ((state == S_LEFT && x) ? S_RIGHT : S_LEFT);

// Новое значение (N-1)
always @* begin
    next_timer = 0; // По умолчанию (N-1) - это 0
    if(next_state == S_RIGHT) next_timer = 4; // (N-1) не по умолчанию
end
```

Автоматы с таймерами

 

// Регистр состояния и таймера

```
always @(posedge clk)
  if(rst) begin
    state <= S_LEFT;
    timer <= 0;
  end else if(timer == 0) begin
    state <= next_state;
    timer <= next_timer;
  end else timer <= timer - 1;
```

// Функции выхода и переходов

```
assign y = (state == S_RIGHT);
assign next_state = ((state == S_LEFT && x) ? S_RIGHT : S_LEFT);
```

// Новое значение (N-1)

```
always @* begin
  next_timer = 0;
  if(next_state == S_RIGHT) next_timer = 4;
end
```

Пример схемного выполнения такого автомата с таймером:

